

Sistemas Reconfiguráveis

Eng. de Computação

Profs. Francisco Garcia e Antônio Hamilton Magalhães

Aula 12 – Introdução às máquina de estados finitos (FSM)

Resposta ao exercício da aula 11

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2


- **Exercício fsm_2:**
- **Desenhar o diagrama de transição de estados** de um máquina de estados finitos que controla um sistema de reprodução de áudio descrita a seguir
- **Escrever o código em VHDL** para essa máquina de estados, usando dois PROCESS, um sequencial para a memória de estado e outro combinacional para as lógicas do próximo estado e de saída.
- **Testar o projeto** no módulo DE2

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 - **Exercício fsm_2 – especificações:**

- Esse sistema tem dois botões: PLAY e STOP. Esses botões, quando pressionados, geram um nível lógico '0' e, quando liberados, voltam para a posição original por efeito de um mola, gerando o nível lógico '1'. Existe também um sinal END, ativo em nível lógico alto, que indica que o áudio chegou ao final.
- O sistema é controlado através de duas saídas, uma para ativar a reprodução e outra para voltar a gravação para o início. Esse último não pode ser ativado durante a reprodução nem durante a pausa.



Entradas:

nrst	reset assíncrono ativo baixo
clk	clock borda de subida
p	PLAY ativo baixo
s	STOP ativo baixo
e	END ativo alto

Saídas:

m	ativa reprodução ativo alto
i	volta para início ativo alto

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

- **Exercício fsm_2 – especificações (continuação):**
- O estado inicial do sistema, após a energização, é parado. Estando o botão de STOP liberado, a reprodução é iniciada quando o botão PLAY é pressionado. Manter o botão PLAY pressionado depois do início da reprodução não faz efeito algum. Se o botão PLAY for liberado, a reprodução continua normalmente.
- Estando reproduzindo, pressionar o botão PLAY novamente faz a reprodução pausar. Manter o botão PLAY pressionado não faz efeito algum. Se o botão PLAY for liberado, o sistema continua pausado.
- Estando em pausa, pressionar o botão PLAY novamente faz a reprodução retornar a partir do ponto onde foi pausada. Manter o botão PLAY pressionado não faz efeito algum. Se o botão PLAY for liberado, a reprodução continua normalmente.
- Se, durante a reprodução o sinal END for ativado ou, em qualquer situação, o botão STOP for pressionado, o sistema volta para o estado inicial. Se isso acontecer com o botão PLAY pressionado, ele deve ser liberado antes de um novo comando de PLAY.


Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2:

Após a inicialização, a FSM vai para o estado **stoped1**. Se o botão PLAY estiver pressionado, permanece nesse estado. Caso contrário, vai para **stoped2**.

Nos dois estados, o sistema de reprodução está parado ($m='0'$) e comandando para voltar para o início da reprodução ($i='1'$).




Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2:

Estando o botão STOP liberado, quando PLAY for pressionado, a FSM vai para **playing1**, onde fica esperando o botão ser liberado, quando passa para **playing2**.

Nos dois estados, o sistema de reprodução está reproduzindo, ($m='1'$ e $i='0'$).



Máquina de estados finitos


Exercício fsm_2

Exercício fsm_2:

Pressionando PLAY novamente, a FSM vai para **paused1**, onde fica esperando o botão ser liberado, quando passa para **paused2**.

Nos dois estados, o sistema de reprodução está pausado, ($m='0'$ e $i='0'$).

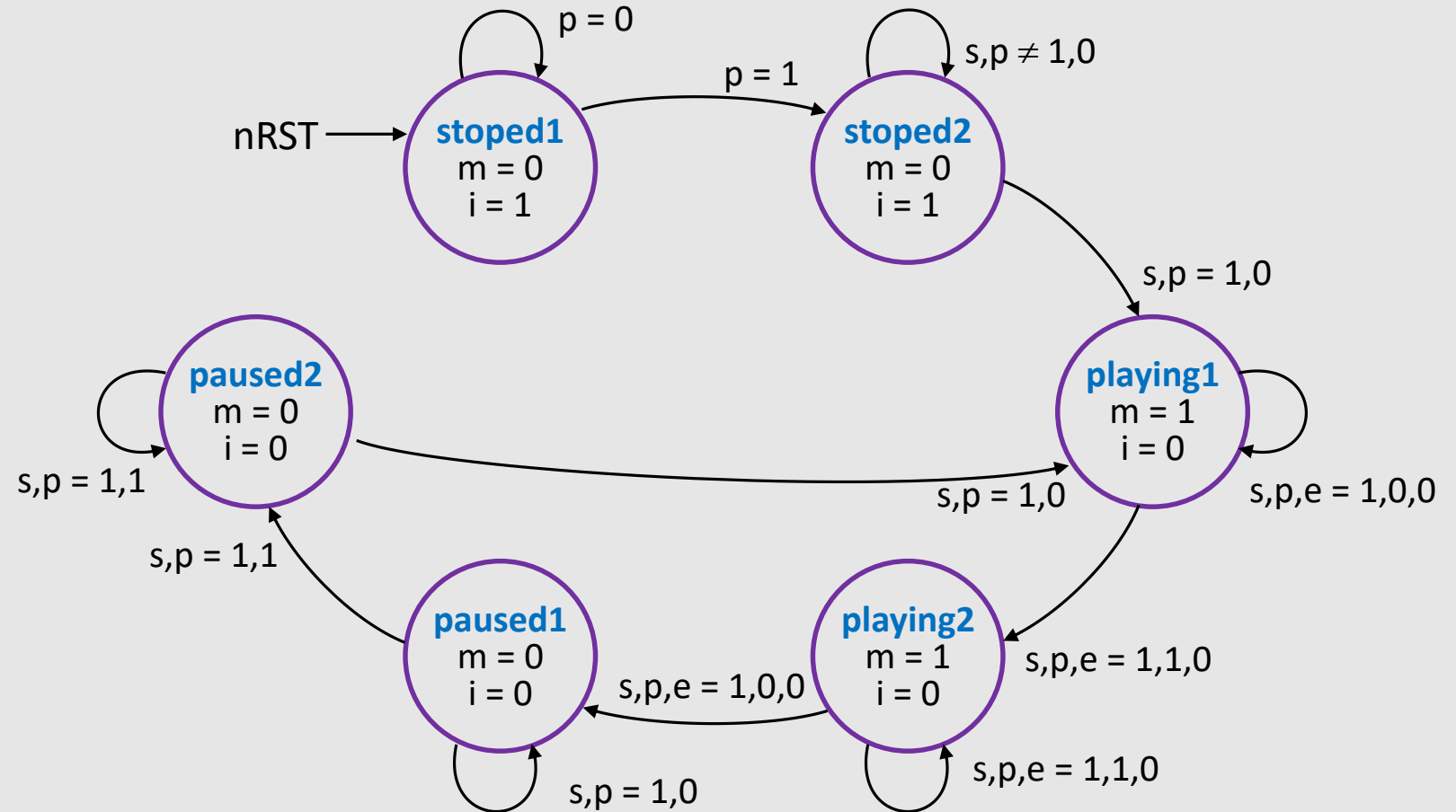Pressionando PLAY mais uma vez, a FSM volta para **playing1**.



Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2


Exercício fsm_2:


Se, durante a reprodução, o sinal END for ativado ou se o botão STOP for pressionado, a FSM vai para:

Com o botão PLAY pressionado: **stoped1**;

Com o botão PLAY liberado: **stoped2**.

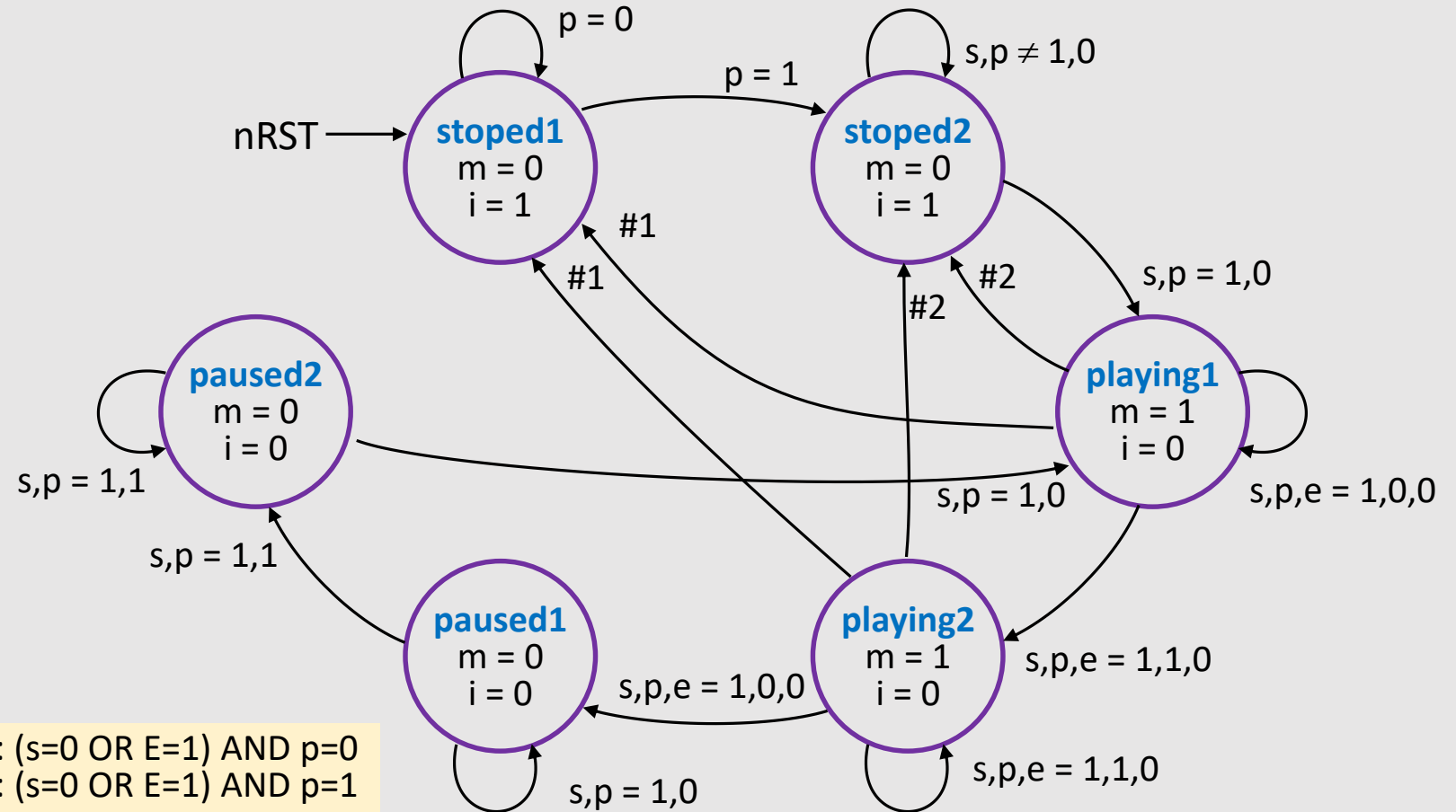Foi considerada aqui a possibilidade da mudança simultânea mais de uma entrada.



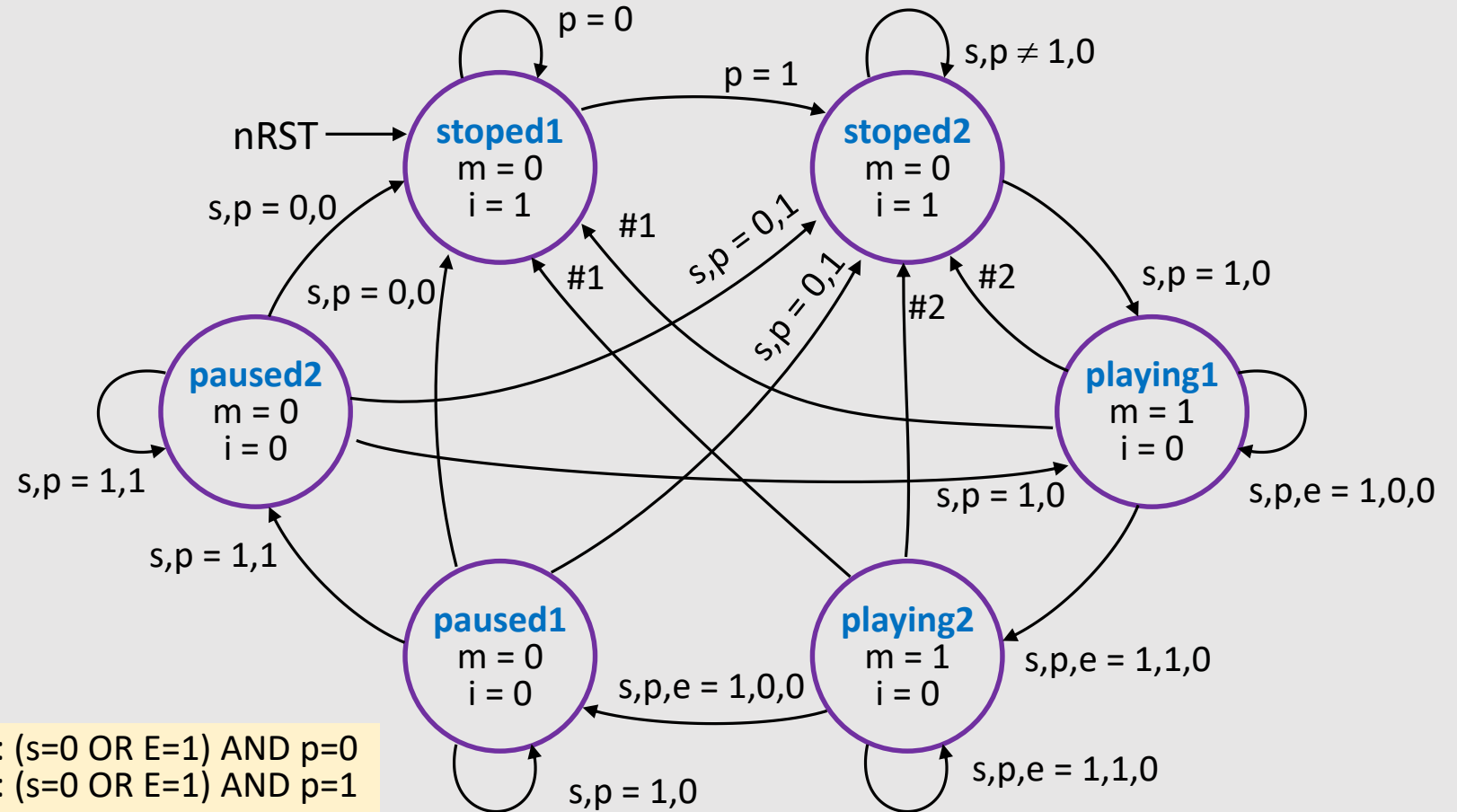


Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

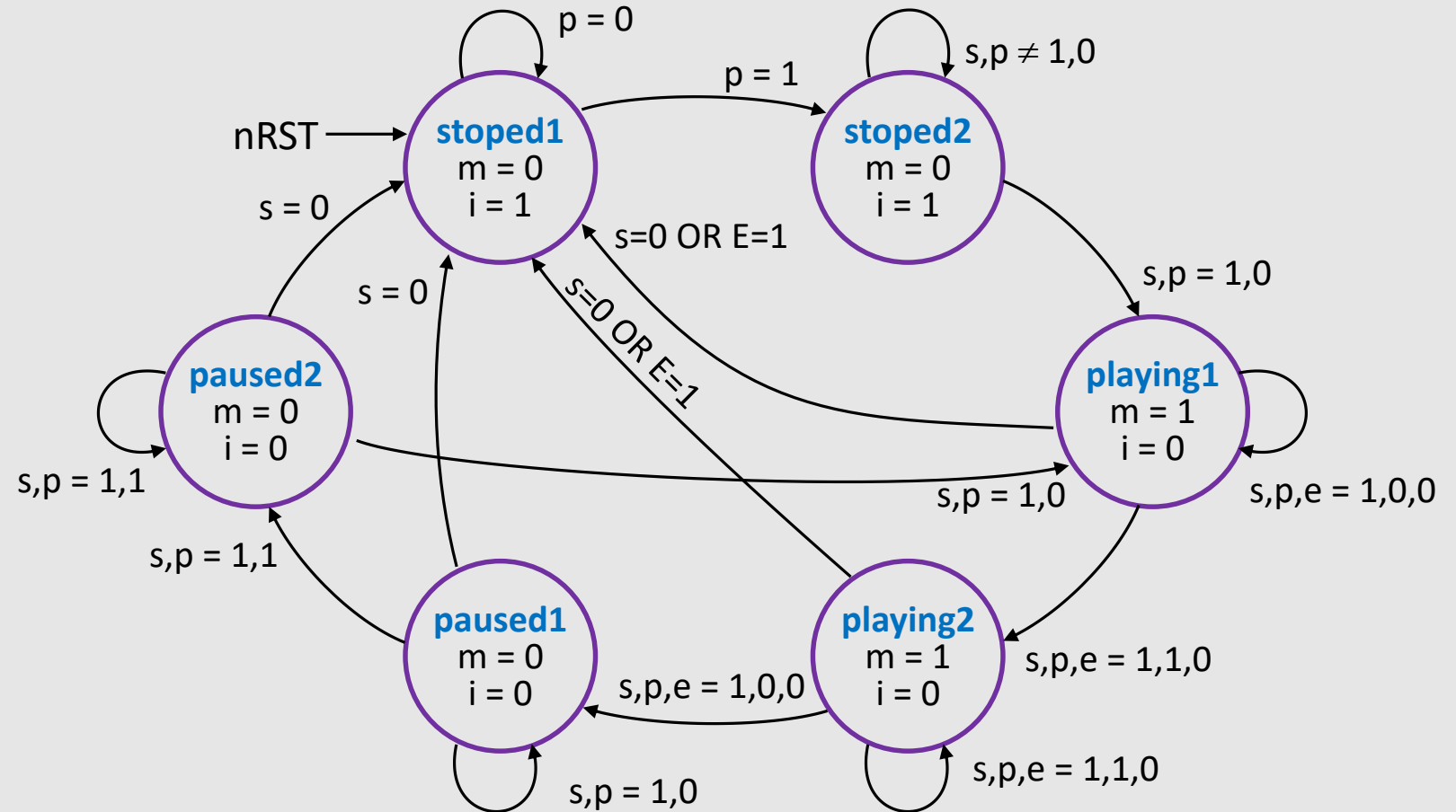Exercício fsm_2:

Uma alternativa mais simples é, nos dois casos anteriores, sempre ir para **stoped1**, independentemente do botão PLAY.



A diferença é que, dessa forma, ao se pressionar STOP ou ocorrer um END com o botão PLAY liberado, serão necessárias duas transições para a FSM chegar em **stoped2**.



Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

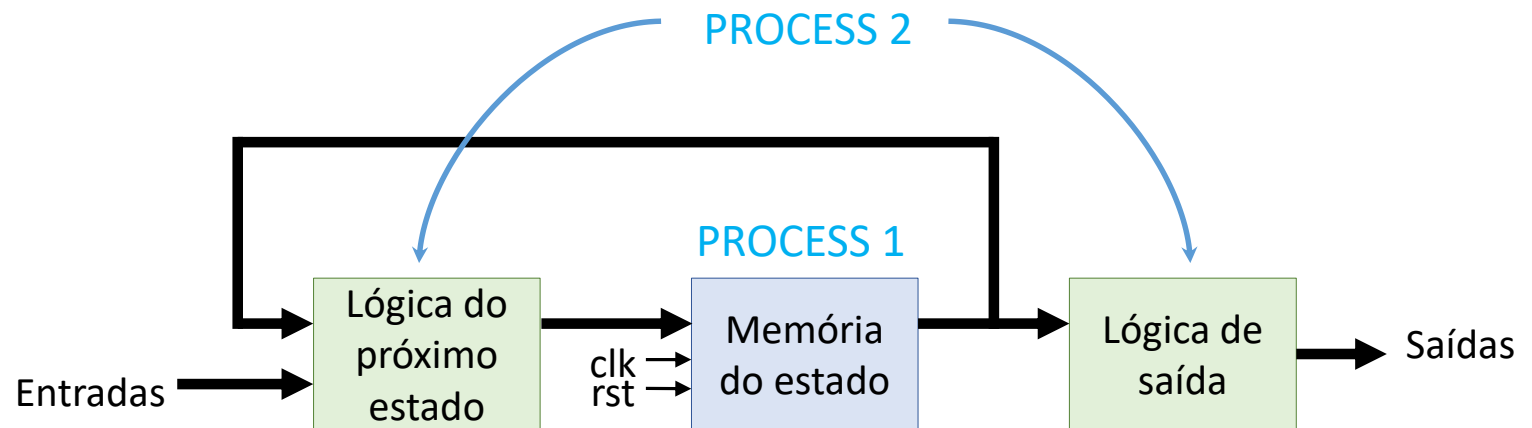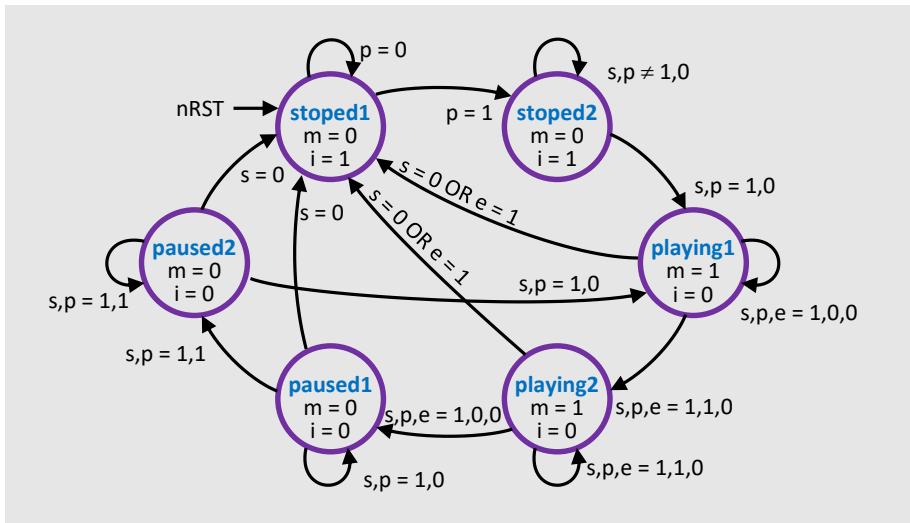
Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo, usando dois PROCESS.



Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo:



```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-----

ENTITY fsm_2 IS
    PORT (
        clk, nrst, p, s, e : IN STD_LOGIC;
        m, i : OUT STD_LOGIC
    );
END ENTITY;


-----
```

Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo:




```
ARCHITECTURE arch1 OF fsm_2 IS
    TYPE state_type IS (stopped1, stopped2, playing1,
                        playing2, paused1, paused2);
    SIGNAL next_state, pres_state : state_type;
BEGIN
    -- Parte sequencial da máquina de estados:
    PROCESS(nrst, clk)
    BEGIN
        IF nrst = '0' THEN
            pres_state <= stopped1;
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            pres_state <= next_state;
        END IF;
    END PROCESS;
```

Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo:



-- Parte combinacional da máquina de estados:

```
PROCESS(pres_state, p, s, e)
```

```
BEGIN
```

```
CASE pres_state IS
```

```
-----
```

```
-- STOPPED 1
```

```
-- Aguarda liberação do botão PLAY
```

```
-----
```

```
WHEN stopped1 =>
```

```
----- Saídas:
```

```
m <= '0';
```

```
i <= '1';
```

```
----- Próximo estado:
```

```
IF p = '1' THEN
```

```
    next_state <= stopped2;
```

```
ELSE
```

```
    next_state <= stopped1;
```


```
END IF;
```

Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo:



```
-----
-- STOPPED 2
-- Aguarda ativação do botão PLAY
-----


WHEN stopped2 =>
    ----- Saídas:
    m <= '0';
    i <= '1';
    ----- Próximo estado:
    IF s = '1' AND p = '0' THEN
        next_state <= playing1;
    ELSE
        next_state <= stopped2;
    END IF;
```

Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo:



```
-----
-- PLAYING 1
-- Aguarda liberação do botão PLAY ou
-- ativação de STOP ou END
-----


WHEN playing1 =>
    ----- Saídas:
    m <= '1';
    i <= '0';
    ----- Próximo estado:
    IF s = '0' OR e = '1' THEN
        next_state <= stopped1;
    ELSIF p = '1' THEN
        next_state <= playing2;
    ELSE
        next_state <= playing1;
    END IF;
```

Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo:




```
-----  
-- PLAYING 2  
-- Aguarda ativação do botão PLAY (pausa)  
-- ou ativação de STOP ou END  
-----  
WHEN playing2 =>  
    ----- Saídas:  
    m <= '1';  
    i <= '0';  
    ----- Próximo estado:  
    IF s = '0' OR e = '1' THEN  
        next_state <= stopped1;  
    ELSIF p = '0' THEN  
        next_state <= paused1;  
    ELSE  
        next_state <= playing2;  
    END IF;
```

Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo:




```
-----  
-- PAUSED 1  
-- Aguarda liberação do botão PLAY ou  
-- ativação de STOP  
-----  
WHEN paused1 =>  
    ----- Saídas:  
    m <= '0';  
    i <= '0';  
    ----- Próximo estado:  
    IF s = '0' THEN  
        next_state <= stopped1;  
    ELSIF p = '1' THEN  
        next_state <= paused2;  
    ELSE  
        next_state <= paused1;  
    END IF;
```

Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2: Descrever em VHDL a FSM cujo diagrama de transição de estados é mostrado abaixo:



```

-----
-- PAUSED 2
-- Aguarda ativação do botão PLAY (fim de
-- pausa) ou ativação de STOP
-----

```

```

WHEN paused2 =>

```

```

----- Saídas:

```

```

m <= '0';
i <= '0';

```

```

----- Próximo estado:

```

```

IF s = '0' THEN
    next_state <= stopped1;
ELSIF p = '0' THEN
    next_state <= playing1;
ELSE
    next_state <= paused2;
END IF;

```

```

END CASE;

```

```

END PROCESS;

```

```


END arch1;

```

Máquina de estados finitos


Exercício fsm_2

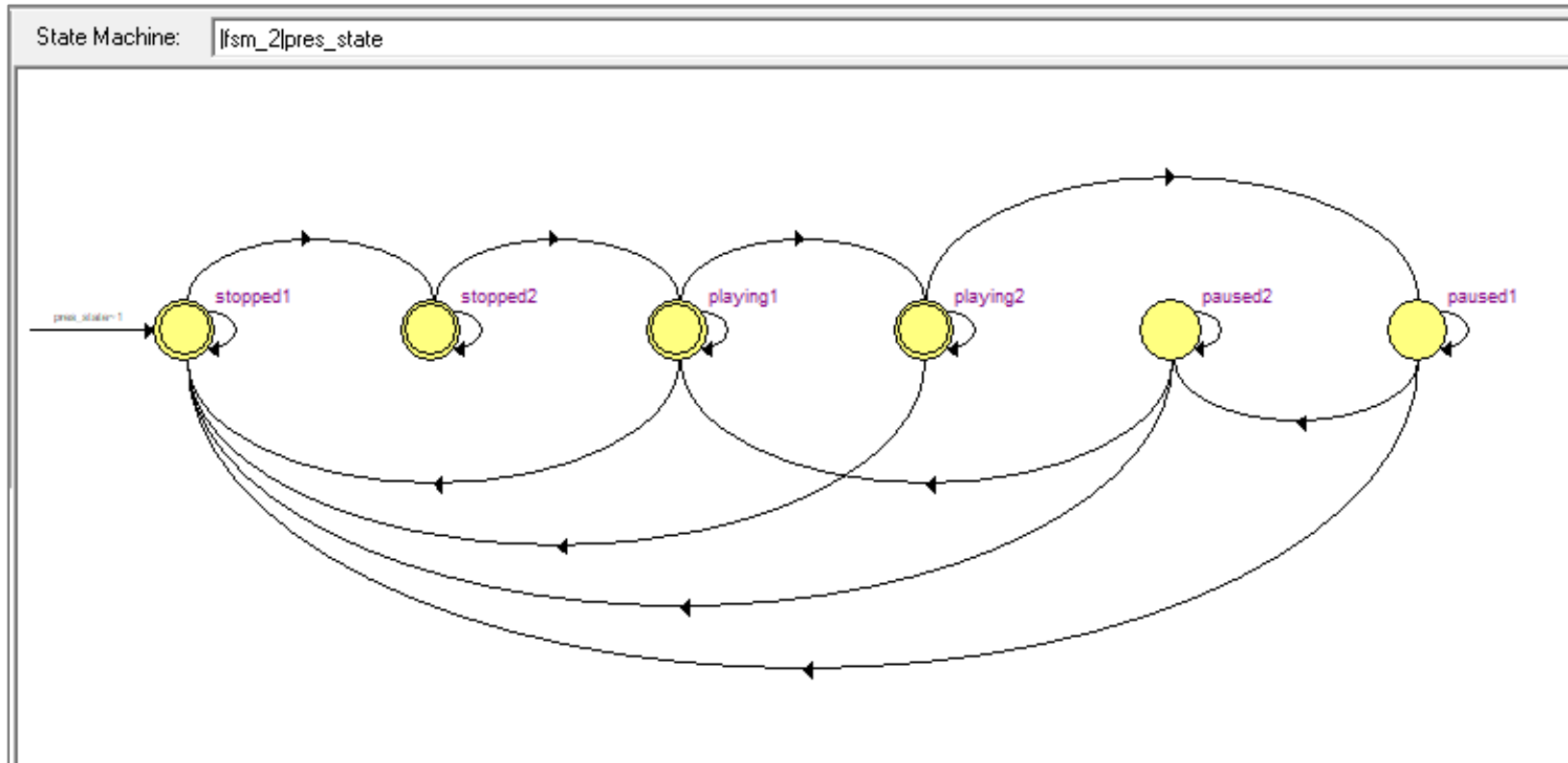Exercício fsm_2 – Visualização dos estados no Quartus II:



	Source State	Destination State	Condition
1	paused1	paused1	(lp).(s)
2	paused1	paused2	(p).(s)
3	paused1	stopped1	(ls)
4	paused2	paused2	(lp).(s)
5	paused2	playing1	(p).(s)
6	paused2	stopped1	(ls)
7	playing1	playing1	(p).(s).(le)
8	playing1	playing2	(lp).(s).(le)
9	playing1	stopped1	(ls) + (s).(e)
10	playing2	paused1	(lp).(s).(le)
11	playing2	playing2	(p).(s).(le)
12	playing2	stopped1	(ls) + (s).(e)
13	stopped1	stopped1	(lp)
14	stopped1	stopped2	(p)
15	stopped2	playing1	(lp).(s)
16	stopped2	stopped2	(lp).(ls) + (p)

 
Exercício fsm_2 – Simulação funcional – sequência PLAY, PLAY, PLAY, STOP:



Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 
Exercício fsm_2 – Simulação funcional – sequência PLAY, PLAY, PLAY, STOP pressionado junto com PLAY:



Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2

 Exercício fsm_2 – Simulação funcional – sequência PLAY, PLAY, PLAY, END:




Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2 – opção 2

 Exercício fsm_2 – opção 2

Uma outra possibilidade para descrever a FSM em VHDL é usar um valor *default* para o próximo estado.

Pode ser visto que, em todos os estados, sempre existe uma condição que permanece no estado.



```
ARCHITECTURE arch2 OF fsm_2 IS
    TYPE state_type IS (stopped1, stopped2, playing1,
                        playing2, paused1, paused2);
    SIGNAL next_state, pres_state : state_type;
BEGIN
    -- Parte sequencial da máquina de estados:
    PROCESS(nrst, clk)
    BEGIN
        IF nrst = '0' THEN
            pres_state <= stopped1;
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            pres_state <= next_state;
        END IF;
    END PROCESS;
```


Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2 – opção 2

 Exercício fsm_2 – opção 2

Nesse exemplo, vamos fazer a condição *default* para o próximo estado seja o estado atual.



-- Parte combinacional da máquina de estados:

```
PROCESS(pres_state, p, s, e)
BEGIN
```

```
next_state <= pres_state;
```

Condição default

```
CASE pres_state IS
```

```
-- STOPPED 1
```

```
-- Aguarda liberação do botão PLAY
```

```
WHEN stopped1 =>
```

Saídas:

```
m <= '0';
```

```
i <= '1';
```

Próximo estado:

```
IF p = '1' THEN
```

```
next_state <= stopped2;
```

```
END IF;
```

Não precisa do ELSE


Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2 – opção 2

 Exercício fsm_2 – opção 2

Nesse exemplo, vamos fazer a condição *default* para o próximo estado seja o estado atual.



```
-----
-- STOPPED 2
-- Aguarda ativação do botão PLAY
-----
WHEN stopped2 =>
    ----- Saídas:
    m <= '0';
    i <= '1';
    ----- Próximo estado:
    IF s = '1' AND p = '0' THEN
        next_state <= playing1;
    END IF;
```


Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2 – opção 2

 Exercício fsm_2 – opção 2

Nesse exemplo, vamos fazer a condição *default* para o próximo estado seja o estado atual.



```
-----
-- PLAYING 1
-- Aguarda liberação do botão PLAY ou
-- ativação de STOP ou END
-----
WHEN playing1 =>
    ----- Saídas:
    m <= '1';
    i <= '0';
    ----- Próximo estado:
    IF s = '0' OR e = '1' THEN
        next_state <= stopped1;
    ELSIF p = '1' THEN
        next_state <= playing2;
    END IF;
```


Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2 – opção 2

 Exercício fsm_2 – opção 2

Nesse exemplo, vamos fazer a condição *default* para o próximo estado seja o estado atual.



```
-----
-- PLAYING 2
-- Aguarda ativação do botão PLAY (pausa)
-- ou ativação de STOP ou END
-----
WHEN playing2 =>
    ----- Saídas:
    m <= '1';
    i <= '0';
    ----- Próximo estado:
    IF s = '0' OR e = '1' THEN
        next_state <= stopped1;
    ELSIF p = '0' THEN
        next_state <= paused1;
    END IF;
```


Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2 – opção 2

 Exercício fsm_2 – opção 2

Nesse exemplo, vamos fazer a condição *default* para o próximo estado seja o estado atual.



```
-----
-- PAUSED 1
-- Aguarda liberação do botão PLAY ou
-- ativação de STOP
-----

WHEN paused1 =>
    ----- Saídas:
    m <= '0';
    i <= '0';
    ----- Próximo estado:
    IF s = '0' THEN
        next_state <= stopped1;
    ELSIF p = '1' THEN
        next_state <= paused2;
    END IF;
```


Continua na próxima página

Máquina de estados finitos

Exercício fsm_2 – opção 2

 Exercício fsm_2 – opção 2

Nesse exemplo, vamos fazer a condição *default* para o próximo estado seja o estado atual.



```
-----  
-- PAUSED 2  
-- Aguarda ativação do botão PLAY (fim de  
-- pausa) ou ativação de STOP  
-----
```

```
WHEN paused2 =>
```

```
----- Saídas:  
m <= '0';  
i <= '0';
```

```
----- Próximo estado:
```

```
IF s = '0' THEN  
    next_state <= stopped1;  
ELSIF p = '0' THEN  
    next_state <= playing1;  
END IF;  
END CASE;  
END PROCESS;  
END arch2;
```



Fim