
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Computação

Relatório: Trabalho Prático 1

Multiplexador de Endereçamento e ULA

Professores: Antônio Hamilton Magalhães

Bruno Luiz Dias Alves de Castro
Rafael Ramos de Andrade

Belo Horizonte
Campus Coração Eucarístico

19 de outubro de 2024

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	TP1	3
1.1.1	Objetivos	3
2	ADDR_MUX	3
2.1	Tabela Verdade	3
2.2	Implementação em VHDL	3
2.2.1	Arquitetura	4
3	ULA (Unidade Lógica Aritimética)	4
3.1	ULA Proposta	4
3.2	Implementação	5
3.2.1	XOR, OR, AND e COM	5
3.2.2	ADD, SUB, INC e DEC	5
3.2.3	PASS_A e PASS_B	5
3.2.4	SWAP	6
3.2.5	BS e BC	6
3.2.6	RR e RL	6
3.2.7	z_out	6
3.2.8	c_out	7
3.2.9	dc_out	7
3.3	Simulação e Testes	7
3.3.1	Simulação via Quartus II	7
3.3.2	Teste com a placa de desenvolvimento Altera	7
4	Conclusion	8

1 Introdução

Durante as aulas da disciplina de Sistemas Reconfiguráveis, fomos introduzidos à linguagem VHDL. VHDL (**V**HSIC **H**ardware **D**escription **L**anguage) é uma linguagem de descrição de hardware. Com ela, podemos montar circuitos lógicos de maneira totalmente textual, o que garante à linguagem uma grande vantagem ante às soluções visuais.

1.1 TP1

Como primeiro trabalho prático (TP1), são propostas as montagens de dois circuitos utilizando a linguagem VHDL para a placa de desenvolvimento Altera:

- Um ADDR_MUX (Multiplexador de Endereçamento) (Secção 2)
- Uma ULA (Unidade Lógica Aritimética) (Secção 3)

Ambos os circuitos devem ser desenvolvidos utilizando programação concorrente, ou seja, sem trechos sequenciais no código-fonte.

1.1.1 Objetivos

Entre os objetivos que temos com o desenvolvimento deste trabalho prático podemos listar:

- Aprender conceitos básicos da linguagem VHDL;
- Implementar utilizando programação concorrente os dois circuitos propostos;
- Compilar os circuitos e testar os resultados na placa de desenvolvimento Altera;

2 ADDR_MUX

O multiplexador de endereços é um mux com uma saída de endereço (abus_out), de 9 bits, que deve ser igual a concatenação da entrada de seleção de banco para endereçamento indireto (irp_in), de 1 bit, com a entrada para endereçamento indireto (ind_addr_in), de 8 bits, quando todos os bits da entrada de endereçamento direto (dir_addr_in) forem iguais a 0. Caso contrário, a saída deve ser a concatenação da entrada de seleção de banco para endereçamento direto (rp_in), de 2 bits, concatenada com a entrada para endereçamento direto (dir_addr_in) de 7 bits.

2.1 Tabela Verdade

A lógica do multiplexador é simples e pode ser representada por uma pequena tabela verdade.

dir_addr_in	abus_out
0000000	irp_in & ind_addr_in
maior que 0	rp_in & dir_addr_in

2.2 Implementação em VHDL

Na implementação em VHDL foram declaradas 5 portas utilizando os tipos STD_LOGIC para a entrada de 1 bit e STD_LOGIC_VECTOR para as entradas e saída de vários bits, esse tipo foi importado da biblioteca IEEE.

```

PORT (
    — Input
    rp_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    dir_addr_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
    irp_in : IN STD_LOGIC;
    ind_addr_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    — Output
    abus_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0)
);

```

2.2.1 Arquitetura

A lógica da arquitetura é bem simples e pode ser descrita com apenas uma linha de código, onde foi utilizado a estrutura WHEN...ELSE para descrever as relações entre as portas de entrada e a porta de saída.

```

abus_out <= irp_in & ind_addr_in WHEN dir_addr_in = "0000000"
          ELSE rp_in & dir_addr_in;

```

3 ULA (Unidade Lógica Aritimética)

A ULA (Unidade Lógica Aritimética) é um dos componentes mais básicos de um processador. Como o nome já indica, a ULA é responsável por todas as operações lógicas (como OR, AND e Shift) e aritméticas (como soma e subtração) realizadas em nosso circuito.

De maneira simplificada, a ULA receberá um comando, composto por seletores de operação e bits, e operandos. Na saída temos o resultado da operação desejada.

Como uma ULA opera de maneira concorrente, todas as operações implementadas são “executadas ao mesmo tempo”. Um Multiplexador é usado para selecionar a operação correta.

3.1 ULA Proposta

Neste trabalho prático, a ULA proposta deve possuir as seguintes funções:

Função	op_code	Descrição	z_out	c_out	dc_out
XOR	0000	XOR Lógico	1, se res. = 0	-	-
OR	0001	OR Lógico	1, se res. = 0	-	-
AND	0010	AND Lógico	1, se res. = 0	-	-
CLR	0011	Limpa	1	-	-
ADD	0100	Soma	1, se res. = 0	1 se <i>carry</i>	0 se <i>carry</i> no nibble
SUB	0101	Subtração	1, se res. = 0	0 se <i>borrow</i>	0 se <i>borrow</i> no nibble
INC	0110	Incremento	1, se res. = 0	-	-
DEC	0111	Decremento	1, se res. = 0	-	-
PASS_A	1000	Passa 'A'	1, se res. = 0	-	-
PASS_B	1001	Passa 'B'	1, se res. = 0	-	-
COM	1010	Complemento	1, se res. = 0	-	-
SWAP	1011	Permuta <i>nibbles</i>	1, se res. = 0	-	-
BS	1100	bit_sel = 1	a.in[bit_sel]	-	-
BC	1101	bit_sel = 0	a.in[bit_sel]	-	-
RR	1110	Rotação p/ dir.	-	a.in[0]	-
RL	1111	Rotação p/ esq.	-	a.in[7]	-

O sinais de entrada e saída são os seguintes:

Nome	Tamanho	Tipo	Descrição
a_in	8 bits	<i>Input</i>	Entrada de dados A
b_in	8 bits	<i>Input</i>	Entrada de dados B
c_in	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de <i>carry</i>
op_sel	4 bits	<i>Input</i>	Seletor de operação
bit_sel	3 bits	<i>Input</i>	Seletor de bit
r_out	8 bits	<i>Output</i>	Saída do resultado
c_out	1 bit	<i>Output</i>	Saída de <i>carry/borrow</i>
dc_out	1 bit	<i>Output</i>	Saída de <i>digit carry/borrow</i>
z_out	1 bit	<i>Output</i>	Saída de zero

3.2 Implementação

Nossa implementação, feita em VHDL, consiste na utilização de métodos e bibliotecas já implementadas, bem como lógica implementada por nós. Abaixo explicamos como foram implementadas cada uma das funções propostas.

3.2.1 XOR, OR, AND e COM

Esses métodos foram implementados usando as funções lógicas disponíveis nativamente na linguagem VHDL.

```
aux <=
  a XOR b WHEN "0000",      — XOR
  a OR b  WHEN "0001",      — OR
  a AND b WHEN "0010",      — AND

  [...]

  NOT a   WHEN "1010",      — COM
```

3.2.2 ADD, SUB, INC e DEC

As funções de ADD (Adição), SUB (Subtração), INC (Incremento) e DEC (Decremento) foram implementadas usando operações aritméticas já inclusas na linguagem. Para as funções de ADD e SUB, os operandos A e B são utilizados, e já para as operações de INC e DEC, apenas o operando A e a constante 1.

```
aux <=
  a + b WHEN "0100",      — ADD
  a - b WHEN "0101",      — SUB
  a + 1 WHEN "0110",      — INC
  a - 1 WHEN "0111",      — DEC
```

3.2.3 PASS_A e PASS_B

Talvez as operações mais simples, ambas não utilizam nenhuma lógica. As entradas A e B são apenas “copiadas” para a saída.

```
aux <=
  a WHEN "1000",          — PASS_A
  b WHEN "1001",          — PASS_B
```

3.2.4 SWAP

A operação de SWAP é feita invertando os dois *nibbles*

```
aux <= '0' & a(3 DOWNTO 0) & a(7 DOWNTO 4) WHEN "1011", — SWAP
```

A concatenação com zero no início será explicada na implementação do *c_out*.

3.2.5 BS e BC

As operações de BS (*bit set*) e BC (*bit clear*) implementam a seguinte lógica: para “setarmos” um bit para 1, podemos fazer uma operação OR da entrada com uma *string* de zeros, mas com um único um na posição que desejamos que seja igual à 1. Isso garantirá que este bit será sempre 1, e os demais são copiados. Podemos obter essa *string* efetuando um *shift lógico* de 1 um número *bit_sel* de casas.

A operação BC funciona de maneira semelhante, mas deve ser feita com um AND no lugar do OR, e a *string* deve ser de 1s com um único zero na posição desejada. Para isso, fazemos mesma operação que anteriormente, mas invertemos o resultado.

```
aux <=
  a OR
    STD_LOGIC_VECTOR(SHIFT_LEFT(TO_UNSIGNED(1, 8),
      TO_INTEGER(UNSIGNED(bit_sel))))
    WHEN "1100", — BS

  a AND
    NOT STD_LOGIC_VECTOR(SHIFT_LEFT(TO_UNSIGNED(1, 8),
      TO_INTEGER(UNSIGNED(bit_sel))))
    WHEN "1101", — BC
```

3.2.6 RR e RL

As operações de RR (*Rotate Right*) e RL (*Rotate Left*) foram implementadas selecionando os bits necessários, e concatenando à entrada *c_in*.

```
aux <=
  '0' & c_in & a(7 DOWNTO 1) WHEN "1110", — RR
  '0' & a(6 DOWNTO 0) & c_in WHEN "1111"; — RL
```

3.2.7 z_out

A saída *z_out* é usada para indicar que o resultado é zero para a maioria das operações, com duas exceções: a de CLR (já que o resultado sempre é zero), e as operações BS e BC onde ele deve ser o bit da entrada *A* na posição *bit_sel*.

Para isso, verificamos se a operação termina com a sequência "110" (utilizada por ambas as operações) e colocamos o bit correto na saída. Caso contrário, ela é 1 caso a saída seja zero.

```
z_out <=
  a(TO_INTEGER(UNSIGNED(bit_sel)))
    WHEN op_sel(3 DOWNTO 1) = "110" — BS and BC

  ELSE '1' WHEN aux(7 DOWNTO 0) = "00000000";
```

3.2.8 c_out

Para identificarmos um *carry* (ou um *borrow*), há várias rotas que podemos tomar. Poderíamos, por exemplo, implementar circuitos lógicos capazes de identificar que ele ocorreu. Mas, para simplificar a operação, podemos chegar no mesmo resultado simplesmente aumentando o número de bits dos nossos dois operandos em 1. Podemos então copiar o bit mais significativo para a saída c_out. Caso um *carry* ou um *borrow* ocorra, esse bit será um.

```
r_out <= aux(7 DOWNTO 0);  
c_out <= aux(8);
```

Para evitarmos que o 9º bit seja copiado para a saída, usamos um buffer aux, e apenas os bits de 7 à 0 são copiados para a saída c_out.

3.2.9 dc_out

Para identificarmos um *carry* ou *borrow* em um *nibble*, podemos fazer algo similar ao que fizemos c_out. Criamos um auxiliar com 5 bits, e verificamos o copiamos para a saída, após executada a operação necessária.

```
aux_nibble <=  
  ('0' & a(3 DOWNTO 0)) +  
  ('0' + b(3 DOWNTO 0)) WHEN op_sel(0) = '0'  
  ELSE ('0' & a(3 DOWNTO 0)) - ('0' & b(3 DOWNTO 0));  
  
dc_out <= aux_nibble(4);
```

3.3 Simulação e Testes

Nesta fase do projeto, precisamos ter certeza de que tudo o que fizemos se comportava da maneira esperada. Para isso, efetuamos dois tipos de validações:

- Simulação via Quartus II.
- Teste com a placa de desenvolvimento Altera.

3.3.1 Simulação via Quartus II

A primeira maneira de testar nosso circuito, foi pelo próprio software que utilizamos para toda a implementação: O Quartus II. Dentro dele temos uma função de simulação, Com ela, podemos simular as entradas como “ondas” no tempo, e analisar se obtemos as saídas esperadas.

Nessa fase, obtivemos as saídas corretas para todos os casos de testes, e não foi preciso fazer nenhuma alteração. Com isso, avançamos para a próxima fase.

3.3.2 Teste com a placa de desenvolvimento Altera

Utilizando o mesmo software Quartus, compilamos o nosso projeto e subimos para a placa de testes Altera.

Nesta fase, tivemos que fazer uma pequena alteração. Apesar da placa oferecer um grande número de opções entrada e saída, para o tipo de entrada que precisávamos, era necessário utilizar os switches. Porém, o número de switches na placa era menor do que precisávamos para testar o circuito em sua totalidade. Optamos aqui por testar apenas os 4 bits menos significativos das entradas A e B, e mantivemos todos os demais.

Com a placa ajustada, efetuamos testes exaustivos para todas as operações implementadas. Os resultados foram todos dentro do esperado, levando em consideração nossa limitação de inputs à 4 bits.

4 Conclusion

Com estes dois projetos simples, tivemos um excelente primeiro contado com a linguagem VHDL, bem como à programação concorrente e desenvolvimento de circuitos FPGA. Os dois circuitos implementados (Multiplexador de Endereçamento e Unidade Lógica Aritimética) são blocos de construção chave para a maior parte dos circuitos complexos, e serão de suma importância não só para os demais trabalhos práticos que realizaremos ao longo do semestre, mas para nosso desenvolvimento acadêmico e profissional.