

Sistemas Reconfiguráveis

Eng. de Computação

Profs. Francisco Garcia e Antônio Hamilton Magalhães


Aula 10 – Código sequencial em VHDL

Exemplos: Banco de registradores (memória)

Exemplo reg32x8

Banco de registradores

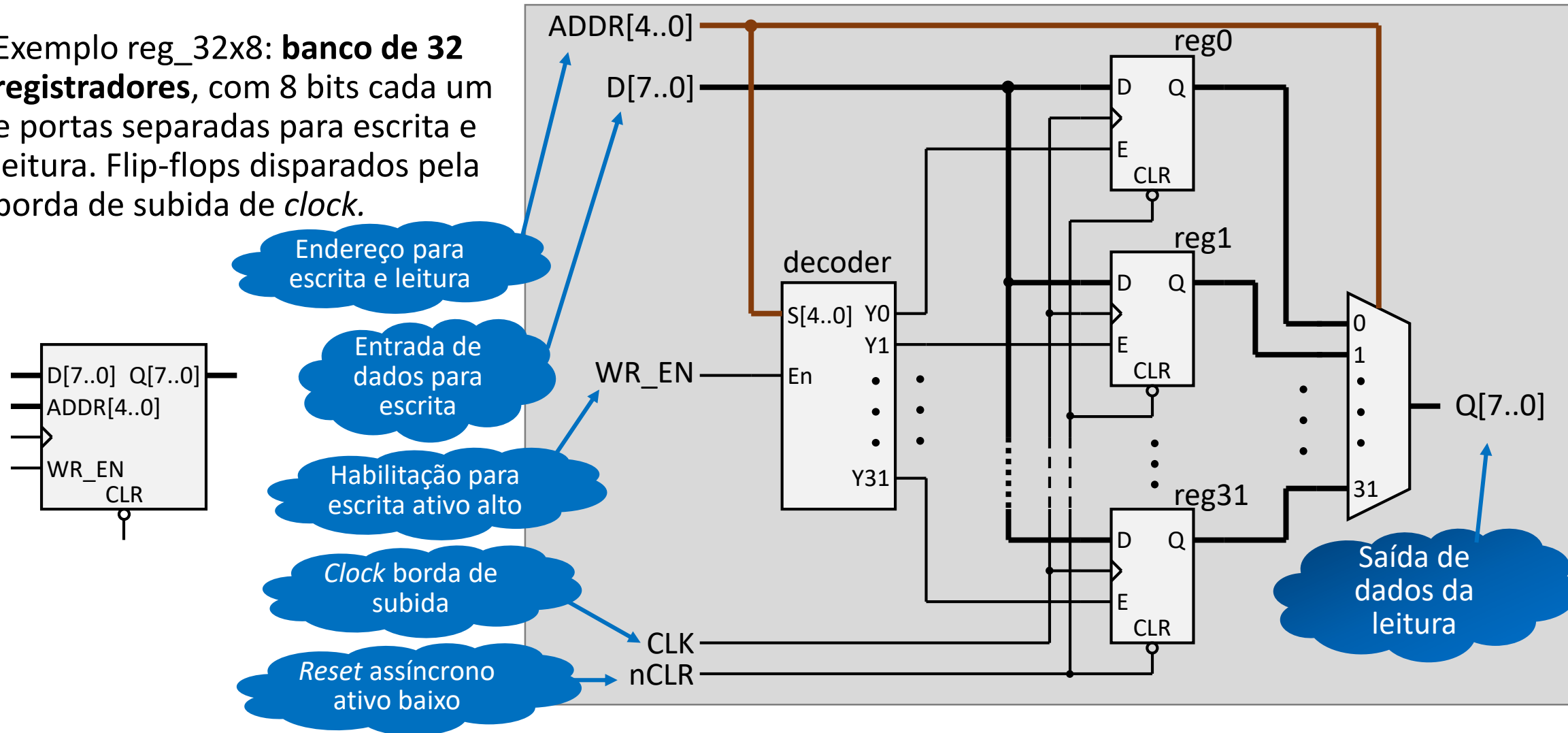
Exemplo reg_32x8: **banco de 32 registradores**, com 8 bits cada um e portas separadas para escrita e leitura. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



Exemplo reg32x8

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8: **banco de 32 registradores**, com 8 bits cada um e portas separadas para escrita e leitura. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

-----


ENTITY reg32x8 IS
    PORT (
        nclr    : IN STD_LOGIC;
        clk     : IN STD_LOGIC;
        wr_en   : IN STD_LOGIC;
        d       : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
        addr    : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
        q       : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;
```

Usado para a
conversão de tipos

Exemplo reg32x8

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8: **banco de 32 registradores**, com 8 bits cada um e portas separadas para escrita e leitura. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




```
ARCHITECTURE arch1 OF reg32x8 IS
    TYPE mem_type IS ARRAY(0 TO 31) OF
        STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL mem_reg : mem_type;
    SIGNAL addr_int : INTEGER RANGE 0 TO 31;
BEGIN
    ----- Conversão:
    addr_int <= TO_INTEGER(UNSIGNED(addr));
```

Exemplo reg32x8

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8: **banco de 32 registradores**, com 8 bits cada um e portas separadas para escrita e leitura. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




```
----- Escrita:
PROCESS(nclr, clk)
BEGIN
    IF nclr = '0' THEN
        mem_reg <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
    ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
        IF wr_en = '1' THEN
            mem_reg(addr_int) <= d;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
----- Leitura:
q <= mem_reg(addr_int);
END arch1;
```

Exemplo reg32x8

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8: **banco de 32 registradores**, com 8 bits cada um e portas separadas para escrita e leitura. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




Outra opção
para limpar
todos os ff

```
----- Escrita:
PROCESS(nclr, clk)
BEGIN
    IF nclr = '0' THEN
        { FOR i IN 0 TO 31 LOOP
            mem_reg(i) <= (OTHERS => '0');
        END LOOP;
    }
    ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
        IF wr_en = '1' THEN
            mem_reg(addr_int) <= d;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
----- Leitura:
q <= mem_reg(addr_int);
END arch1;
```

Exemplo reg32x8



Banco de registradores

 

Exemplo reg32x8z

Banco de registradores

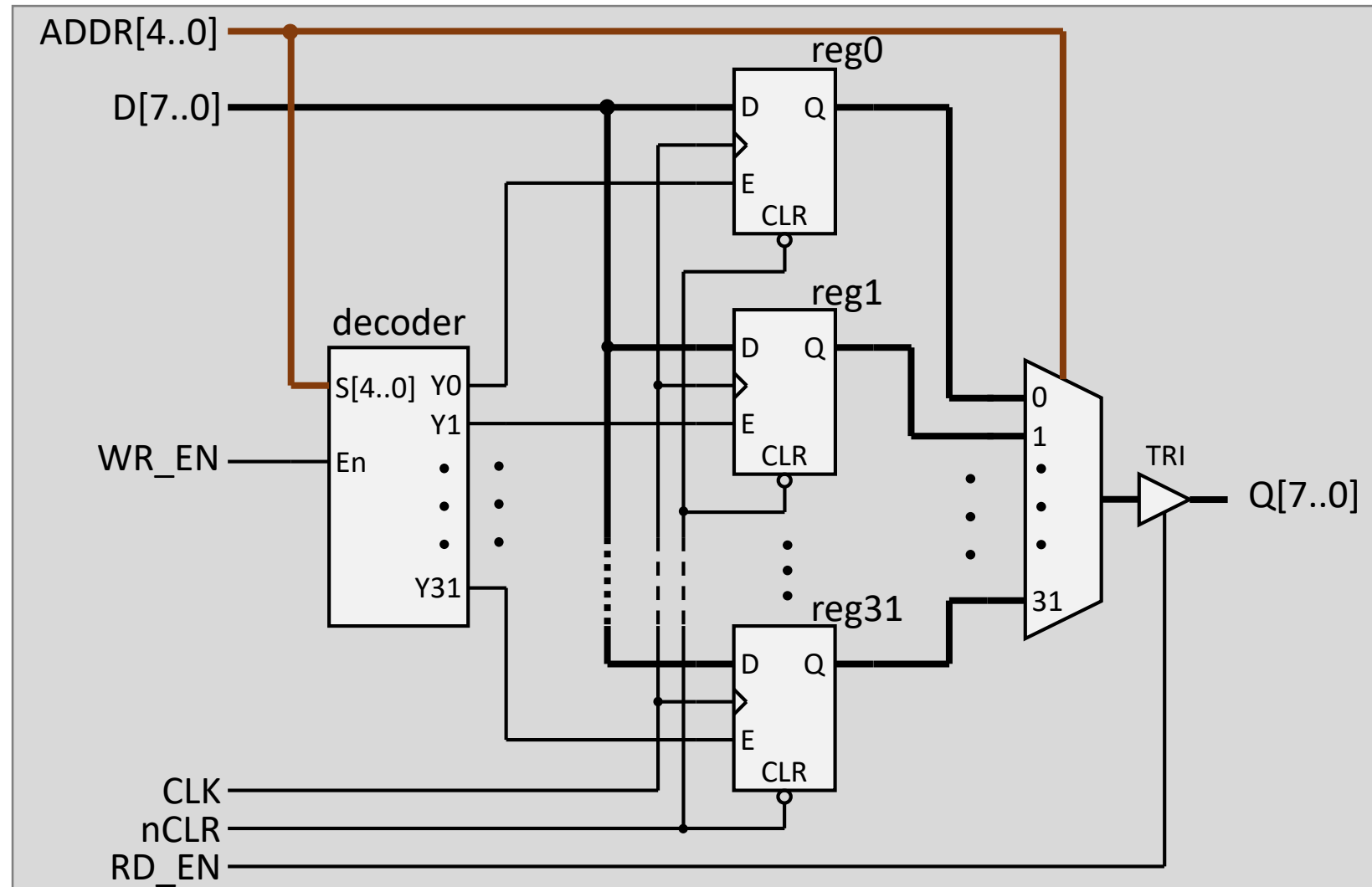 
Exemplo reg_32x8z: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com saída **tri-state**, controlada pelo sinal **rd_en**, ativo em nível alto.



Exemplo reg32x8z

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8z: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com saída **tri-state**, controlada pelo sinal rd_en, ativo em nível alto.



O código é o mesmo do exemplo anterior, exceto pelo acréscimo da entrada **rd_en** na **ENTITY** e pela lógica de leitura, descrita abaixo:

```
----- Leitura:
PROCESS(rd_en, mem_reg, addr_int)
BEGIN
    IF rd_en = '1' THEN
        q <= mem_reg(addr_int);
    ELSE
        q <= (OTHERS => 'Z');
    END IF;
END PROCESS;
```

Código
sequencial


```
END arch1;
```

Na próxima página, exemplo de leitura usando código concorrente

Exemplo reg32x8z

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8z: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com saída **tri-state**, controlada pelo sinal rd_en, ativo em nível alto.



O código é o mesmo do exemplo anterior, exceto pelo acréscimo da entrada rd_en na **ENTITY** e pela lógica de leitura, descrita abaixo:


```
----- Leitura:
q <= mem_reg(addr_int) WHEN rd_en = '1' ELSE
    (OTHERS => 'Z');

END arch1;
```

Código
concorrente

Exemplo reg32x8z


Banco de registradores

 


Exemplo reg32x8b

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8b: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com **porta bidirecional**




nCE	R_nW	Operação	DIO[7..0]
1	X	Nenhuma	Hi-Z
0	0	Escrita	Entrada
0	1	Leitura	Saída

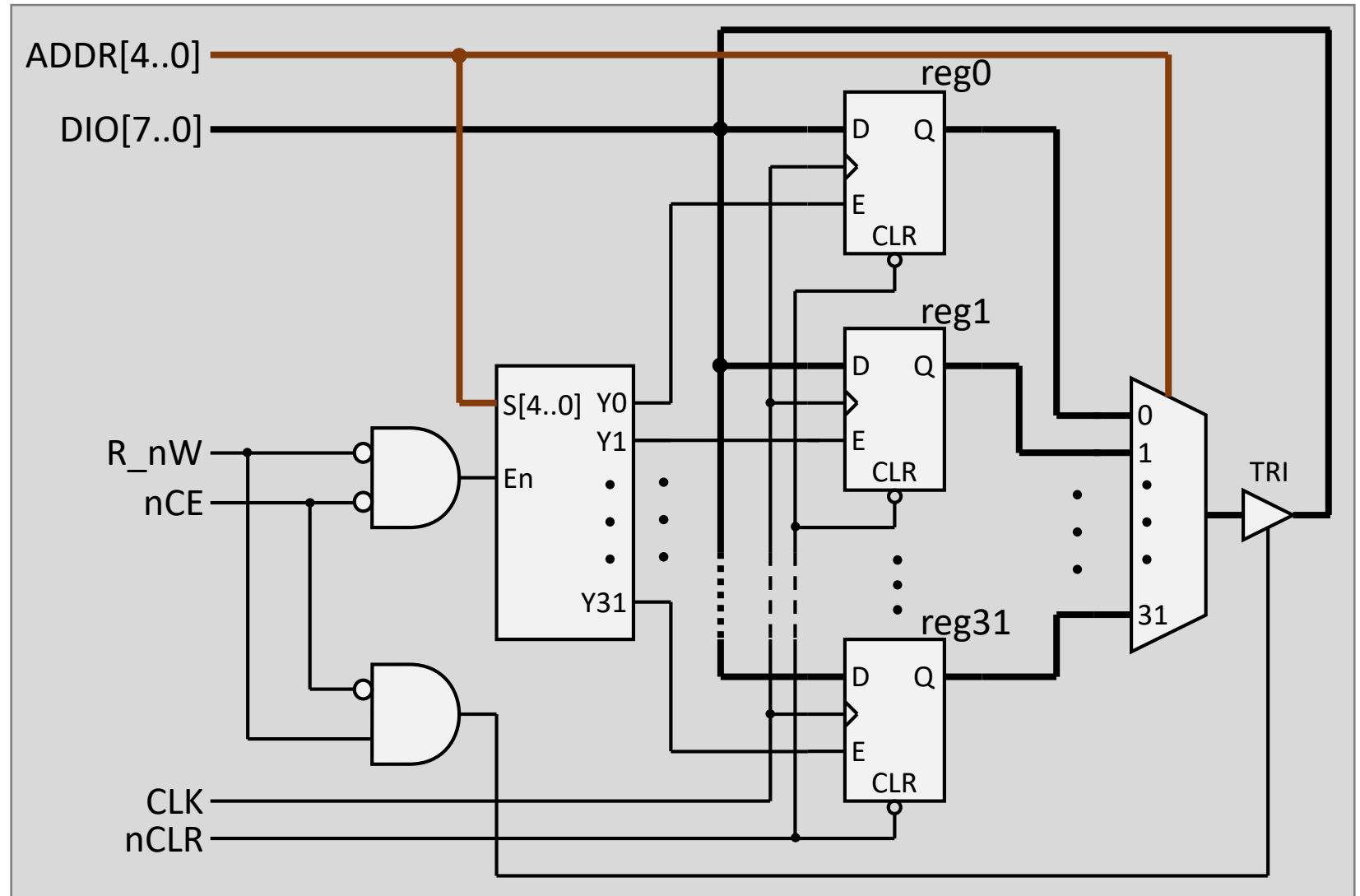

Exemplo reg32x8b

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8b: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com **porta bidirecional**



Modo
INOUT

nCE	R_nW	Operação	DIO[7..0]
1	X	Nenhuma	Hi-Z
0	0	Escrita	Entrada
0	1	Leitura	Saída

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

-----


ENTITY reg32x8b IS
    PORT (
        nclr    : IN STD_LOGIC;
        clk     : IN STD_LOGIC;
        nce     : IN STD_LOGIC;
        r_nw    : IN STD_LOGIC;
        addr    : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
        dio     : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;
```

Continua na próxima página

Exemplo reg32x8b

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8b: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com **porta bidirecional**



nCE	R_nW	Operação	DIO[7..0]
1	X	Nenhuma	Hi-Z
0	0	Escrita	Entrada
0	1	Leitura	Saída

Essa parte continua igual (exceto pelo nome da **ENTITY**):


```
ARCHITECTURE arch1 OF reg32x8b IS
    TYPE mem_type IS ARRAY(0 TO 31) OF
        STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
    SIGNAL mem_reg : mem_type;
    SIGNAL addr_int : INTEGER RANGE 0 TO 31;
BEGIN
    ----- Conversão:
    addr_int <= TO_INTEGER(UNSIGNED(addr));
```

Continua na próxima página

Exemplo reg32x8b

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8b: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com **porta bidirecional**



Modificado em relação aos exemplos anteriores

```
----- Escrita:
PROCESS(nclr, clk)
BEGIN
    IF nclr = '0' THEN
        mem_reg <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
    ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
        IF nce = '0' AND r_nw = '0' THEN
            mem_reg(addr_int) <= dio;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```


nCE	R_nW	Operação	DIO[7..0]
1	X	Nenhuma	Hi-Z
0	0	Escrita	Entrada
0	1	Leitura	Saída

Continua na próxima página

Exemplo reg32x8b

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8b: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com **porta bidirecional**



Modificado em relação aos exemplos anteriores

nCE	R_nW	Operação	DIO[7..0]
1	X	Nenhuma	Hi-Z
0	0	Escrita	Entrada
0	1	Leitura	Saída

----- Leitura:

```
PROCESS(nce, r_nw, mem_reg, addr_int)
BEGIN
  IF nce = '0' AND r_nw = '1' THEN
    dio <= mem_reg(addr_int);
  ELSE
    dio <= (OTHERS => 'Z');
  END IF;
END PROCESS;
```

END arch1;


Código sequencial

Na próxima página, exemplo de leitura usando código concorrente

Exemplo reg32x8b

Banco de registradores

 Exemplo reg_32x8b: **banco de 32 registradores**, igual ao anterior, mas com **porta bidirecional**



Modificado em relação aos exemplos anteriores

```
----- Leitura:
dio <= mem_reg(addr_int)
      WHEN nce = '0' AND r_nw = '1' ELSE
      (OTHERS => 'Z');


END arch1;
```

Código concorrente

nCE	R_nW	Operação	DIO[7..0]
1	X	Nenhuma	Hi-Z
0	0	Escrita	Entrada
0	1	Leitura	Saída

Exemplo reg32x8b

Banco de registradores

 

Exercícios

Banco de registradores

- 1) Implementar e testar no simulador (simulação funcional) um banco de registradores semelhante ao exemplo reg32x8b, porém com 64 registros de 16 bits cada.

Obs.: Para a simulação de sinais bidirecionais, são necessários dois sinais no diagrama temporal. Um representa o que vem do ambiente externo para o projeto em teste. Outro representa o resultado na porta do projeto e é criado automaticamente pelo simulador, recebendo um sufixo “~**result**”. Nesse sinal é que irão aparecer os dados de saída, quando a leitura for ativada.

Veja as instruções para a simulação a seguir.

- 2) Implementar e testar no módulo DE-2 o exemplo reg32x8, usando *pushbuttons* para os sinais **nrst** e **clk**, chaves para as demais entradas e LEDs para as saídas.


Exercícios

Banco de registradores

Quando o sinal “**~result**” é criado, ele não está agrupado, aparecendo como uma série de sinais individuais. Eles devem ser agrupados. Para isso:

Selecionar o primeiro desses sinais, clicando com o botão esquerdo do *mouse* em cima de seu nome.

 
Selecionar todos os sinais, pressionando “**Ctrl**” enquanto clica no último sinal.



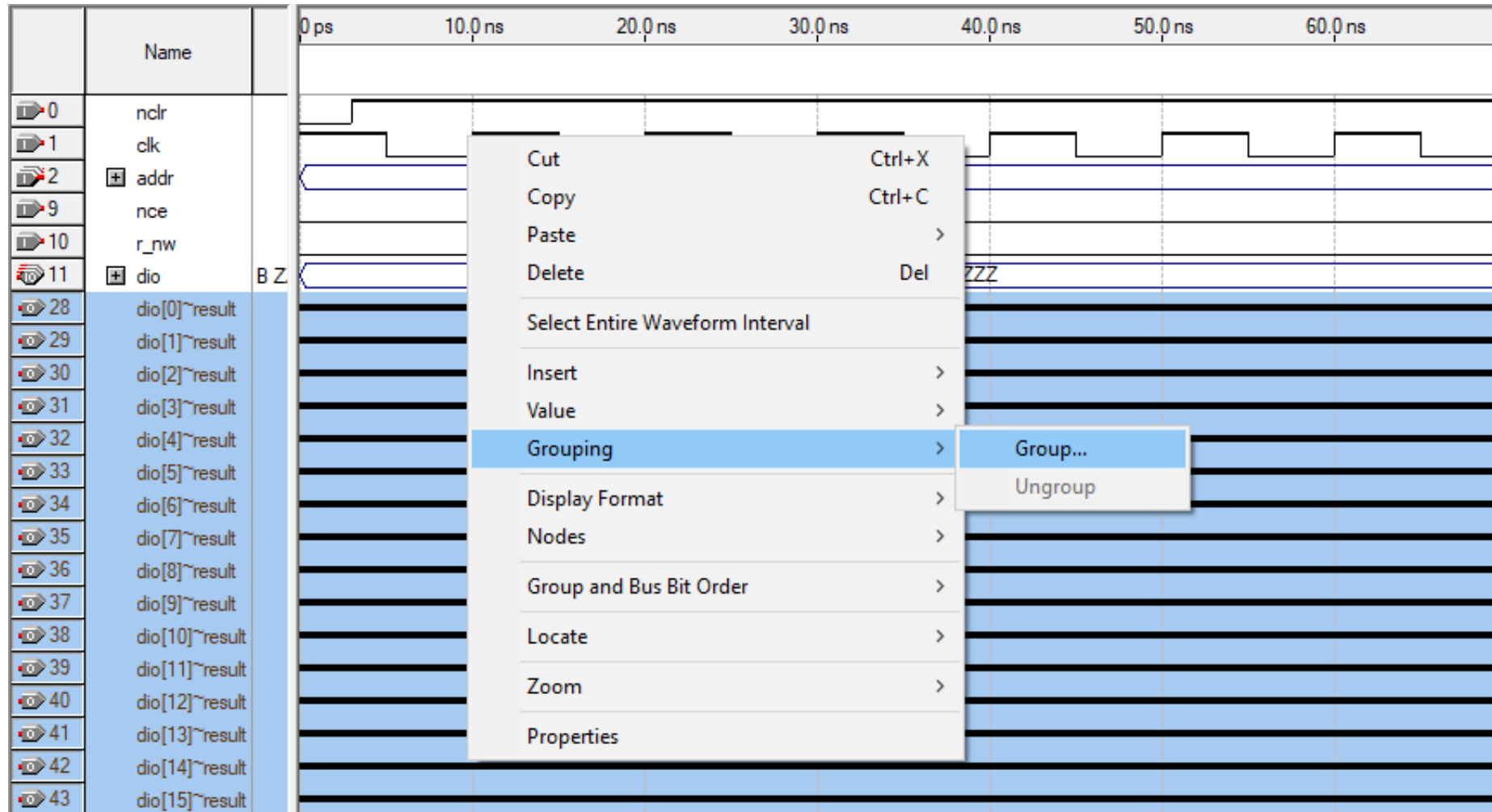Exercícios

Banco de registradores


Clicar com o botão direito do mouse, selecionar “Grouping” e depois “Group...”



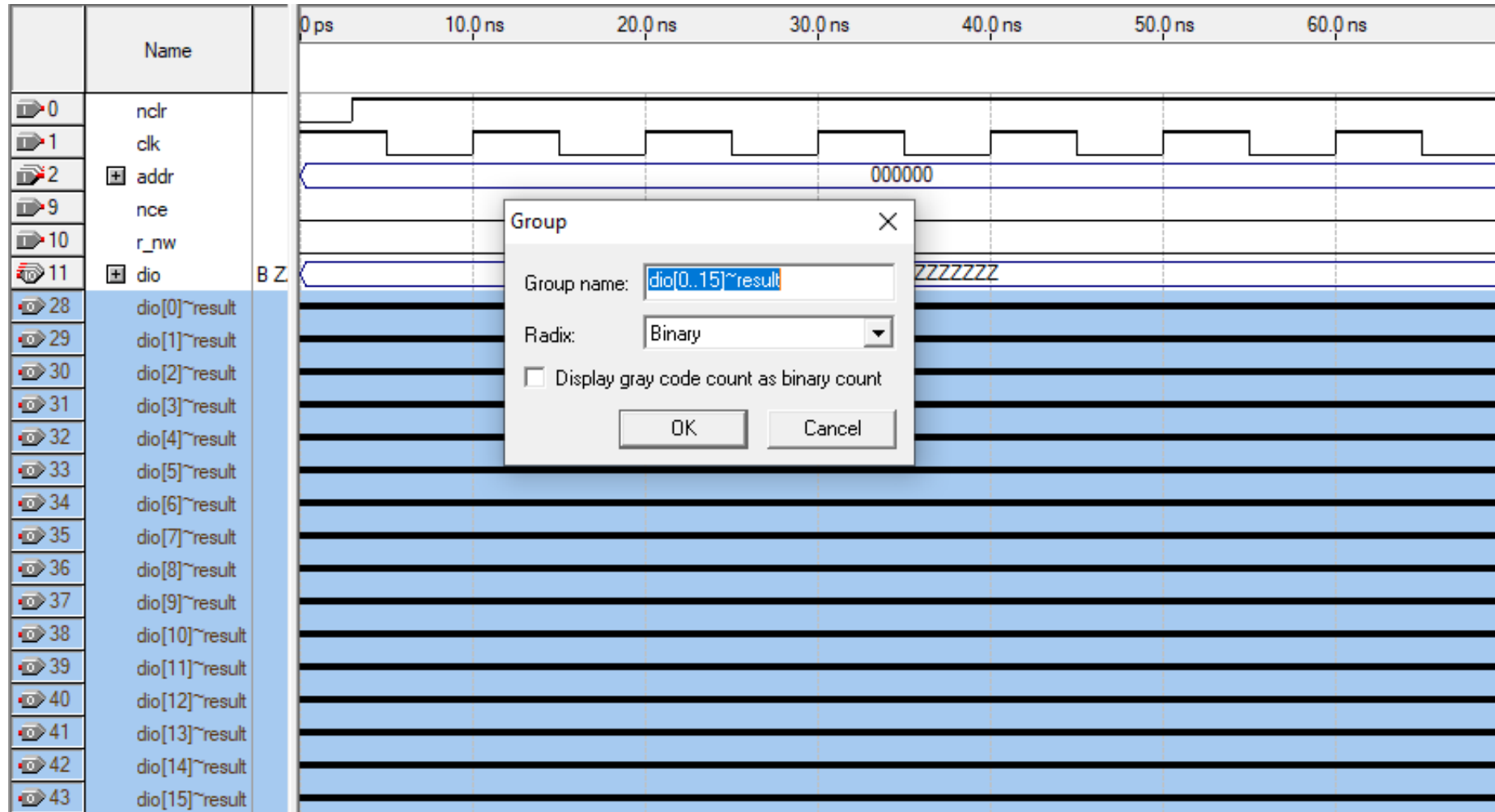Exercícios

Banco de registradores


Na janela aberta, editar o nome do grupo, deletando os colchetes e tudo que está dentro deles.



Exercícios

Banco de registradores

Selecionar “OK” para
criar o grupo

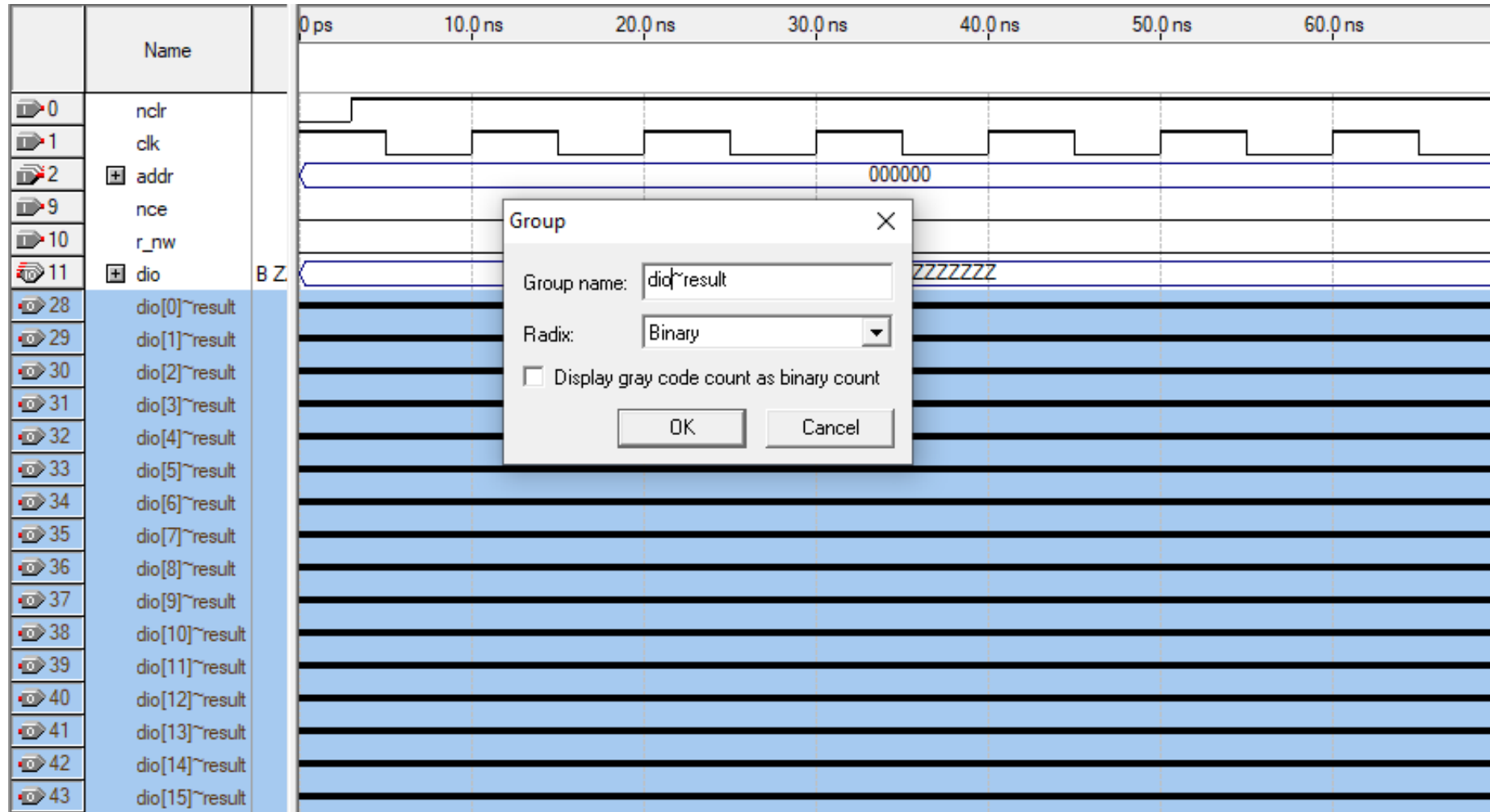


Exercícios

Banco de registradores

No entanto, a ordem dos bits dentro do grupo ficou com o bit 0 em cima, enquanto o sinal **dio** tem o bit 15 em cima. Para inverter a ordem:

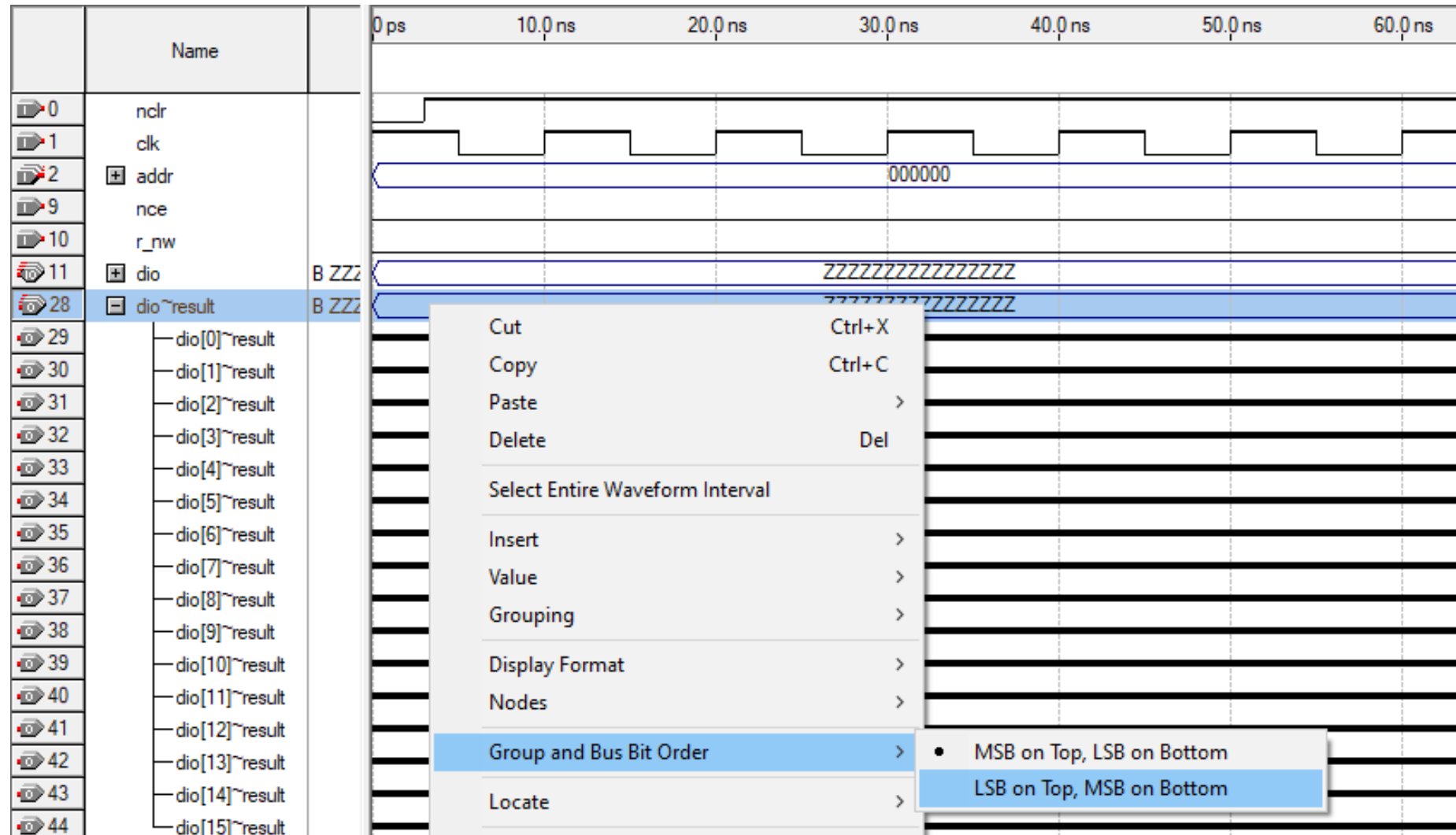Selecionar o grupo **dio~result**. Clicar com o botão direito do mouse, selecionar “**Group and Bus Bit Order**” e depois inverter a seleção na segunda janela.



Ao lado é mostrado o grupo criado e na ordem correta.


		0 ps	10.0 ns	20.0 ns	30.0 ns	40.0 ns	50.0 ns	60.0 ns
0	nclr							
1	clk							
2	addr	000000						
9	nce							
10	r_nw							
11	dio	B ZZ	ZZZZZZZZZZZZZZZZ					
28	dio~result	B ZZ	ZZZZZZZZZZZZZZZZ					
29	dio[15]~result							
30	dio[14]~result							
31	dio[13]~result							
32	dio[12]~result							
33	dio[11]~result							
34	dio[10]~result							
35	dio[9]~result							
36	dio[8]~result							
37	dio[7]~result							
38	dio[6]~result							
39	dio[5]~result							
40	dio[4]~result							
41	dio[3]~result							
42	dio[2]~result							
43	dio[1]~result							
44	dio[0]~result							

Exercícios

Banco de registradores

O sinal **dio** deverá ser configurado para alta impedância ('Z') todo o tempo, exceto para as operações de escrita, quando deve ser configurado com o dado a ser escrito.

 Não é necessário configurar o sinal **dio~result**. Ele mostrará automaticamente os dados nas operações de leitura.



Obs.: Para a simulação mostrada acima, os sinais **dio** e **dio~result** foram configurados para mostrar os seus valores em hexadecimal, para facilitar a interpretação dos resultados. Para isso:

Clicar no nome do sinal com o botão direito do mouse. Selecionar "**Properties**" e depois, no campo "**Radix**", selecionar "**Hexadecimal**"



Fim