
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Computação

Relatório: Trabalho Prático 3

Barramento Bidirecional e Memória RAM

Professor: Antônio Hamilton Magalhães

Alunos: Bruno Luiz Dias Alves de Castro
Rafael Ramos de Andrade

Belo Horizonte
Campus Coração Eucarístico

24 de novembro de 2024

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
1.1.1	port_io	3
1.1.2	ram_mem	3
2	port_io	4
2.1	Implementação	4
2.1.1	Descrição do funcionamento	5
2.2	Simulação	6
3	ram_mem	7
3.1	Implementação	7
3.1.1	Descrição do funcionamento	9
3.2	Simulação	9
3.2.1	Registrador mem0	9
3.2.2	Registrador mem1	10
3.2.3	Registrador mem2	11
3.2.4	Registrador mem_com	12
4	Conclusão	13

1 Introdução

Durante as aulas da disciplina de Sistemas Reconfiguráveis, fomos introduzidos à linguagem VHDL. VHDL (**V**HSIC **H**ardware **D**escription **L**anguage) é uma linguagem de descrição de hardware. Com ela, podemos montar circuitos lógicos de maneira totalmente textual, o que garante à linguagem uma grande vantagem ante às soluções visuais.

1.1 Objetivos

O objetivo deste terceiro trabalho prático é a implementação de uma memória ram e uma porta com barramento bidirecional. Essas estruturas serão utilizadas na construção interna do processador e para interfacear a comunicação interna e externa, respectivamente. Uma breve descrição de cada um é apresentada à seguir:

1.1.1 port_io

O bloco port_io é utilizada na comunicação entre a parte interno e externa do processador. É constituído de um barramento bidirecional configurado por um registrador nomeado tris_reg, que define quais sinais serão entrada e saída.

1.1.2 ram_mem

O bloco de ram_mem, ou memória ram, são 4 registradores de propósito geral acessados através de endereços configurados na porta de endereçamento. Cada registrador é acessado por uma faixa de endereços, suportam acesso para escrita ou leitura.

2 port_io

O port_io é um circuito que possui uma estrutura de dois registradores de 8 bits, e um barramento bidirecional de entrada e saída, para interfaceamento com a estrutura. O registrador tris_reg armazena o estado de cada bit (que pode ser entrada e saída), e o registrador port_reg armazena dados, que podem ser escritos pelo usuário através do barramento de dados dbus_in.

As entradas e saídas do circuito são descritas na tabela a baixo:

Nome	Tamanho	Tipo	Descrição
nrst	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de <i>reset</i> assíncrono.
clk_in	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de <i>clock</i> .
abus_in	9 bits	<i>Input</i>	Entrada de endereçamento para os registradores internos.
dbus_in	8 bits	<i>Input</i>	Entrada de habilitação para escrita nos registradores
wr_en	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de habilitação de escrita.
rd_en	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de habilitação de leitura.
dbus_out	8 bits	<i>Output</i>	Barramento de saída de dados, com 8 bits.
port_io	8 bits	<i>Inout</i>	Porta bidirecional, com 8 bits.

Tabela 1: Entradas e Saídas de port_io

Para o port_io, também são utilizados 4 endereços internos, implementados através de estruturas *GENERIC*, para endereçamento dos registradores tris_reg e port_reg. São eles:

Nome	Endereço	Descrição
port_addr	0b00000011	Especifica o endereço de escrita no registrador port_reg.
tris_addr	0b00000111	Especifica o endereço de escrita no registrador tris_reg.
alt_port_addr	0b10000000	Endereço alternativo a port_addr.
alt_tris_addr	0b11000000	Endereço alternativo a tris_addr.

2.1 Implementação

O circuitop port_io foi implementado utilizando a linguagem VHDL.

O código na íntegra está abaixo:

```
1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3 USE ieee.std_logic_unsigned.all;
4 USE ieee.numeric_std.all;
5
6 ENTITY port_io IS
7     GENERIC (
8         -- enderecos dos registradores port a tris
9         port_addr: IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0) := "00000011";
10        tris_addr: IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0) := "00000111";
11        alt_port_addr: IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0) := "10000000";
12        alt_tris_addr: IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0) := "11000000"
13    );
14    PORT (
15        -- Processor Side
16        -- Inputs
17        nrst : IN STD_LOGIC;           -- Reset
18        clk_in: IN STD_LOGIC;         -- Clock
19        abus_in: IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0); -- Endereçamento
20        dbus_in: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Dados
21        wr_en : IN STD_LOGIC;         -- Enable escrita
22        rd_en : IN STD_LOGIC;         -- Enable leitura
23
24        -- Outputs
25        dbus_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Dados
```

```

26
27      -- Port side
28      port_io: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) -- bidirectional port
29  );
30 END ENTITY;
31
32 ARCHITECTURE port_io OF port_io IS
33     SIGNAL port_reg: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
34     SIGNAL tris_reg: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
35     SIGNAL latch: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
36
37     SIGNAL en_tris_addr: STD_LOGIC;
38     SIGNAL en_port_addr: STD_LOGIC;
39 BEGIN
40     -- verifica quais dos registradores se encontra no estado ativo
41     en_tris_addr <= '1' WHEN (abus_in = tris_addr) OR (abus_in = alt_tris_addr) ELSE '0';
42     en_port_addr <= '1' WHEN (abus_in = port_addr) OR (abus_in = alt_port_addr) ELSE '0';
43
44     -- secao sequencial
45     PROCESS(nrst, clk_in, abus_in, en_tris_addr, tris_reg, port_reg)
46     BEGIN
47         IF nrst = '0' THEN
48             port_reg <= "00000000";
49             tris_reg <= "11111111";
50             -- parte sincroina
51             ELSIF RISING_EDGE(clk_in) THEN
52                 IF en_tris_addr = '1' THEN
53                     IF(wr_en = '1') THEN
54                         -- escrita
55                         tris_reg <= dbus_in;
56                     END IF;
57                 END IF;
58                 IF en_port_addr = '1' THEN
59                     IF(wr_en = '1') THEN
60                         -- escrita
61                         port_reg <= dbus_in;
62                     END IF;
63                 END IF;
64             END IF;
65         END PROCESS;
66
67         -- leitura
68         dbus_out <= tris_reg WHEN en_tris_addr = '1' AND rd_en = '1' ELSE
69             latch WHEN en_port_addr = '1' AND rd_en = '1' ELSE "ZZZZZZZZ";
70
71         -- atualizacao do latch
72         latch <= port_io WHEN en_port_addr = '0' OR rd_en = '0';
73
74         -- altera os valores de port_io para 0 ou Z
75         port_io(0) <= port_reg(0) WHEN tris_reg(0) = '0' ELSE 'Z';
76         port_io(1) <= port_reg(1) WHEN tris_reg(1) = '0' ELSE 'Z';
77         port_io(2) <= port_reg(2) WHEN tris_reg(2) = '0' ELSE 'Z';
78         port_io(3) <= port_reg(3) WHEN tris_reg(3) = '0' ELSE 'Z';
79         port_io(4) <= port_reg(4) WHEN tris_reg(4) = '0' ELSE 'Z';
80         port_io(5) <= port_reg(5) WHEN tris_reg(5) = '0' ELSE 'Z';
81         port_io(6) <= port_reg(6) WHEN tris_reg(6) = '0' ELSE 'Z';
82         port_io(7) <= port_reg(7) WHEN tris_reg(7) = '0' ELSE 'Z';
83
84     END port_io;

```

Listing 1: Código VHDL w_reg

2.1.1 Descrição do funcionamento

O circuito `port_io` consiste de de duas partes: uma síncrona e uma assíncrona. A parte síncrona é composta pelas funções de *reset* e escrita. Já a parte assíncrona pelas funções de leitura e endereçamento.

Inicialmente, verifica-se se alguns dos registradores internos (`port_reg` e `tris_reg`) estão devidamente endereçados pela entrada `abus_in`. Para isso, utilizamos um *SIGNAL* auxiliar. O resultado será usado por ambas as partes síncrona e assíncrona.

Dentro do *PROCESS*, a primeira função é a de *reset* (ativo por `nrst` em baixo.), implementada de maneira assícrona (isto é, independente de uma borda de subida de *clock*). Quando

ocorrer, registrador `port_reg` é zerado, e o `tris_reg` tem todos os bits setados em ‘1’.

Ainda dentro do *PROCESS*, são implementadas as funções de escrita síncrona. Após uma borda de subida de *clock*, caso devidamente endereçado (feito anteriormente) e sinal `wr_en` ativo, o registrador correspondente é escrito.

Fora do *PROCESS*, de maneira assíncrona, são atualizadas a saída `dbus_out`, com `wr_en` ativo e endereçamento correto, e o latch, caso não haja uma leitura de `port_reg`.

Os bits de `port_io` são setados individualmente a alta impedância caso estejam configurados como saída.

2.2 Simulação

Para testar nosso código VHDL e certificar-nos de que nosso circuito funciona de maneira esperada, simulamos alguns casos de testes utilizando o software Quatus II.

Os testes realizados foram os seguintes:

1. Testa exemplo do relatório.

- `tris_reg` = “00001111” ou 0x0F;
- `port_io` = “ZZZZ1111” ou 0xZF;
- `port_reg` = “10101111” ou 0xAF;
- **Comportamento esperado:**
 - `dbus_out` = “10101111” ou 0xAF;
 - `port_io_result` = “10101111” ou 0xAF;

2. Teste com `port_io` entradas e saídas alternadas.

- `tris_reg` = “10101010” ou 0xAA;
- `port_io` = “1Z1Z1Z1Z”;
- `port_reg` = “11111111” ou 0xFF;
- **Comportamento esperado:**
 - `dbus_out` = “11111111” ou 0xFF;
 - `port_io_result` = “10101010” ou 0xAA;

3. Teste com `port_io` saídas e entradas alternadas.

- `tris_reg` = “01010101” ou 0x55;
- `port_io` = “Z1Z1Z1Z1”;
- `port_reg` = “11111111” ou 0xFF;
- **Comportamento esperado:**
 - `dbus_out` = “11111111” ou 0xFF;
 - `port_io_result` = “01010101” ou 0x55;

 


Figura 1: Simulação do circuito `port_io`

3 ram_mem

O bloco ram_mem é um circuito que funciona como uma memória RAM. Ele é dividido em 4 blocos: 3 de 80 bytes, e 1 de 16 bytes. A escrita e leitura em cada um desses blocos é invisível para o usuário. Isto é, apenas um espaço de endereçamento é utilizado, e o circuito deve manejar em qual bloco escrever, ou ler, de acordo com a especificação.

Nome	Tamanho	Tipo	Descrição
nrst	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de <i>reset</i> assíncrono.
clk_in	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de <i>clock</i> .
abus_in	9 bit	<i>Input</i>	Entrada de endereçamento.
dbus_in	8 bits	<i>Input</i>	Entrada de dados para escrita.
wr_en	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de habilitação de escrita.
rd_en	1 bit	<i>Input</i>	Entrada de habilitação de leitura.
dbus_out	8 bits	<i>Output</i>	Saída de dados habilitada por rd_en.

Tabela 2: Entradas e Saídas de ram_mem

A memória é dividida em 4 blocos, com espaço de endereçamento compartilhado. Dependendo do endereço sendo lido/escrito, um bloco de memória diferente deve ser acessado, de acordo com a tabela abaixo:

Bloco	Faixa de endereçamento
mem0	020h ~ 06Fh (80 bytes). Em decimal: 32 a 111
mem1	0A0h ~ 0EFh (80 bytes). Em decimal: 160 a 239
mem2	20h ~ 16Fh (80 bytes). Em decimal: 288 a 367
mem.com	070h ~ 07Fh (16 bytes). Em decimal: 112 a 127

Tabela 3: Entradas e Saídas de ram_mem

A área de memória mem.com também pode ser endereçada através dos endereços 0F0h ~ 0FFh, 170h ~ 17Fh ou 1F0h ~ 1FFh. Dessa forma os bits 8 e 7 de abus_in não importam para o endereçamento dessa área específica, sendo utilizados apenas os bits 6 a 0.

3.1 Implementação

O circuito ram_mem foi implementado utilizando a linguagem VHDL.

O código na íntegra está abaixo:

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
4  USE ieee.numeric_std.all;
5
6  ENTITY ram_mem IS
7      PORT (
8          -- Inputs
9          nrst : IN STD_LOGIC;           -- Reset
10         clk_in : IN STD_LOGIC;         -- Clock
11         abus_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0); -- Endereçamento
12         dbus_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Dados
13         wr_en : IN STD_LOGIC;          -- Enable escrita
14         rd_en : IN STD_LOGIC;          -- Enable leitura
15
16         -- Outputs
17         dbus_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) -- Dados
18     );
19 END ENTITY;
20
21 ARCHITECTURE ram_mem OF ram_mem IS
```

```

22  TYPE mem_type0 IS ARRAY(0 TO 79) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
23  TYPE mem_type1 IS ARRAY(0 TO 15) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
24
25  SIGNAL mem0: mem_type0;
26  SIGNAL mem1: mem_type0;
27  SIGNAL mem2: mem_type0;
28  SIGNAL mem_com: mem_type1;
29  SIGNAL addr_int : INTEGER RANGE 0 TO 511;
30
31  BEGIN
32      addr_int <= TO_INTEGER(UNSIGNED(abus_in));
33
34      PROCESS(clk_in, nrst, addr_int, rd_en)
35      BEGIN
36          IF RISING_EDGE(clk_in) THEN
37              IF wr_en = '1' THEN
38                  CASE addr_int IS
39                      -- mem0 80 bytes
40                      WHEN 32 TO 111 =>
41                          mem0(addr_int - 32) <= dbus_in;
42
43                      -- mem1 80 bytes
44                      WHEN 160 TO 239 =>
45                          mem1(addr_int - 160) <= dbus_in;
46
47                      -- mem2 80 bytes
48                      WHEN 288 TO 367 =>
49                          mem2(addr_int - 288) <= dbus_in;
50
51                      -- mem_com 16 bytes
52                      WHEN 112 TO 127 =>
53                          mem_com(addr_int - 112) <= dbus_in;
54                      WHEN 240 TO 255 =>
55                          mem_com(addr_int - 240) <= dbus_in;
56                      WHEN 368 TO 383 =>
57                          mem_com(addr_int - 368) <= dbus_in;
58                      WHEN 496 TO 511 =>
59                          mem_com(addr_int - 496) <= dbus_in;
60
61                      -- default
62                      WHEN OTHERS =>
63
64                  END CASE;
65              END IF;
66          END IF;
67
68          IF nrst = '0' THEN
69              mem0 <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
70              mem1 <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
71              mem2 <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
72              mem_com <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
73          END IF;
74      END PROCESS;
75
76      PROCESS(clk_in, addr_int, rd_en, mem0, mem1, mem2, mem_com)
77      BEGIN
78          IF rd_en = '1' THEN
79              CASE addr_int IS
80                  -- mem0 80 bytes
81                  WHEN 32 TO 111 =>
82                      dbus_out <= mem0(addr_int - 32);
83
84                  -- mem1 80 bytes
85                  WHEN 160 TO 239 =>
86                      dbus_out <= mem1(addr_int - 160);
87
88                  -- mem2 80 bytes
89                  WHEN 288 TO 367 =>
90                      dbus_out <= mem2(addr_int - 288);
91
92                  -- mem_com 16 bytes
93                  WHEN 112 TO 127 =>
94                      dbus_out <= mem_com(addr_int - 112);
95                  WHEN 240 TO 255 =>
96                      dbus_out <= mem_com(addr_int - 240);
97                  WHEN 368 TO 383 =>

```



```

98         dbus_out <= mem_com(addr_int - 368);
99         WHEN 496 TO 511 =>
100             dbus_out <= mem_com(addr_int - 496);
101
102         -- default
103         WHEN OTHERS =>
104             END CASE;
105     ELSE
106         dbus_out <= "ZZZZZZZZ";
107     END IF;
108 END PROCESS;
109 END ram_mem;

```

Listing 2: Código VHDL fsr_reg

3.1.1 Descrição do funcionamento

O circuito implementado possui duas partes: uma síncrona e outra assíncrona. A leitura é feita de forma síncrona, isto é, junto de uma borda de subida do *clock*, já a leitura é feita de forma assíncrona.

Primeiramente, se converte o sinal de entrada `abus_in` para um inteiro, utilizando a função `TO_INTEGER()`. Com isso, podemos identificar se o endereço sendo lido/escrito está dentro dos intervalos identificados.

Dentro da seção síncrona, após uma borda de subida de *clock*, os dados são escritos no bloco correto, caso *rd_en* esteja ativo. Já na parte assíncrona, caso *wr_en* esteja ativo, o valor endereçado é colocado na saída, acessado de acordo com o bloco utilizado.

O reset é feito de maneira assíncrona, e possui preferência sobre a escrita, pois é feita de maneira processural depois dela.

3.2 Simulação

Para testar nosso código VHDL e certificar-nos de que nosso circuito funciona de maneira esperada, simulamos alguns casos de testes utilizando o software Quartus II.

Os testes realizados foram os seguintes:

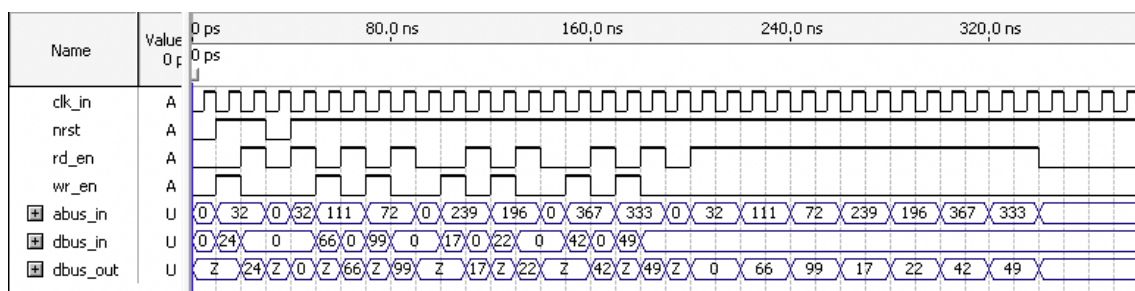


Figura 2: Simulação realizada com todos os blocos em conjunto.

3.2.1 Registrador mem0

1. Escrita e leitura com menor endereço possível.
 - abus_in = 32;
 - dbus_in = 24;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 24;
2. Testa leitura após reset.

- abus_in = 32;
 - dbus_in = 0;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 0;
3. Escrita e leitura com maior endereço possível.
- abus_in = 111;
 - dbus_in = 66;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 66;
4. Escrita e leitura com endereço aleatório.
- abus_in = 72;
 - dbus_in = 99;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 99;

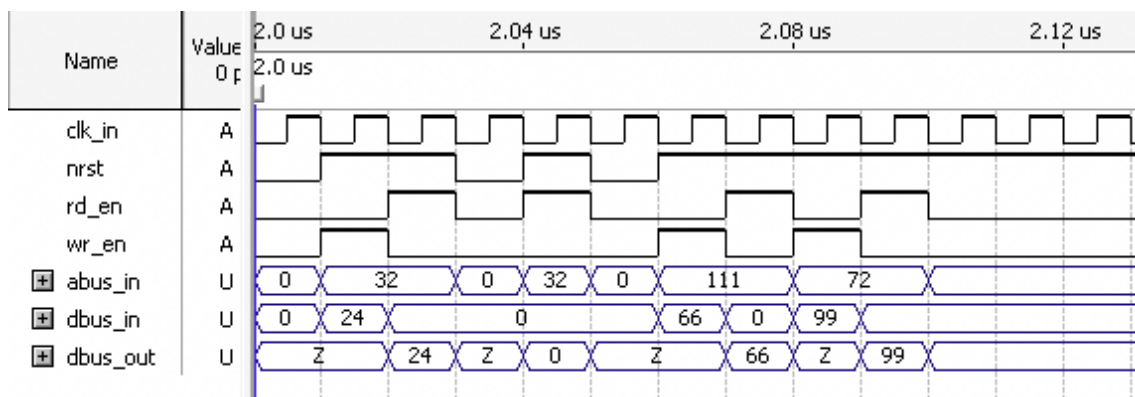


Figura 3: Simulação mem0

3.2.2 Registrador mem1

1. Escrita e leitura com menor endereço possível.
 - abus_in = 160;
 - dbus_in = 13;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 13;
2. Testa leitura após reset.
 - abus_in = 160;
 - dbus_in = 0;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 0;
3. Escrita e leitura com maior endereço possível.

- abus_in = 333;
- dbus_in = 49;
- **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 49;

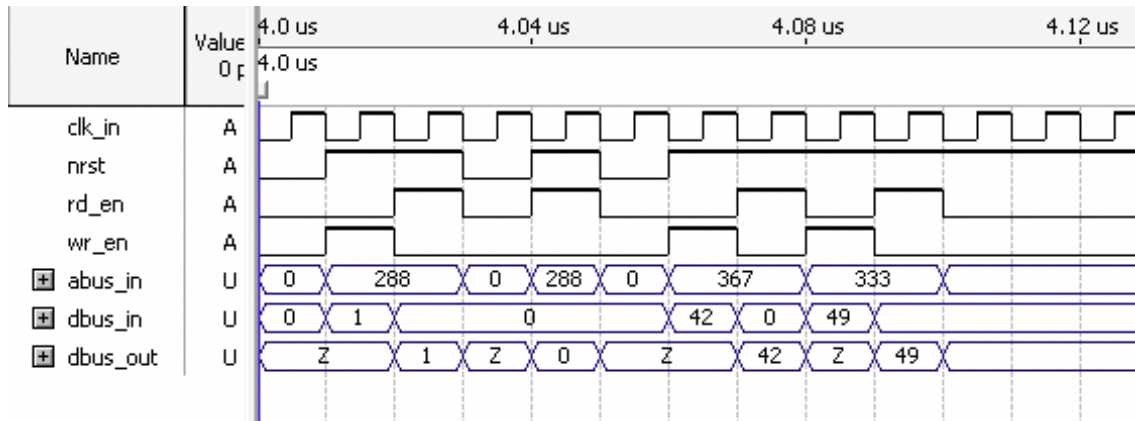


Figura 5: Simulação mem2

3.2.4 Registrador mem_com

1. Escrita e leitura com menor endereço possível.

- abus_in = 112;
- dbus_in = 24;
- **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 24;

2. Testa leitura após reset.

- abus_in = 112;
- dbus_in = 0;
- **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 0;

3. Escrita e leitura com endereço 127.

- abus_in = 127;
- dbus_in = 66;
- **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 66;

4. Escrita e leitura com endereço 120.

- abus_in = 120;
- dbus_in = 100;
- **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 100;

5. Escrita e leitura com endereço 245.

- abus_in = 245;
 - dbus_in = 37;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 37;
6. Escrita e leitura com endereço 370.
- abus_in = 370;
 - dbus_in = 123;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 123;
7. Escrita e leitura com endereço 500.
- abus_in = 500;
 - dbus_in = 8;
 - **Comportamento esperado:**
 - dbus_out = 8;

