

# Sistemas Reconfiguráveis

## Eng. de Computação

Profs. Francisco Garcia e Antônio Hamilton Magalhães

Aula 8 - Código sequencial em VHDL

# Códigos em VHDL



Vimos anteriormente que existem dois tipos de código em VHDL:

- Código concorrente (paralelo)
- Código sequencial

Até aqui estudamos o código concorrente.

A partir dessa aula estudaremos o **código sequencial**

# Código sequencial



- A linguagem VHDL é inerentemente concorrente (paralela).
- Dessa forma, o código sequencial deve estar dentro de uma estrutura chamada **PROCESS**.
- O **PROCESS** é uma estrutura do código concorrente. Assim, se em uma **ARCHITECTURE** existirem mais de um **PROCESS**, eles serão concorrentes entre si.
- O código sequencial pode ser usado para descrever tanto circuitos de lógica combinacional quanto de lógica sequencial.

Obs. O código sequencial é usado também dentro de **FUNCTION** e de **PROCEDURE**.  
Essas estruturas poderão ser estudadas posteriormente.

# PROCESS

---

- Sintaxe:

```
[label:] PROCESS (sensitivity_list)
    [process_declarative_part]
BEGIN
    sequential_statement_part
END PROCESS [label];
```

VARIABLES  
são  
declaradas  
aqui

O **PROCESS** será “executado” toda vez que algum desses sinais mudar de valor.

Deverão estar listados todos os sinais que, ao mudarem de valor, possam alterar alguma saída do **PROCESS**.

Para lógica combinacional, isso quer dizer que **todos** os sinais que são entrada no **PROCESS** deverão ser listados.

# VARIABLE

---

- Sintaxe:

```
[label:] PROCESS (sensitivity_list)
```

```
  [VARIABLE variable1_name: type [:= default_value];]
```

```
  [VARIABLE variable2_name: type [:= default_value];]
```

```
  ...
```

```
BEGIN
```

```
  ....
```



# Uso direto dos operadores

- Assim como no código concorrente, no código sequencial é possível expressões com o uso direto dos operadores.
- Apesar da sintaxe ser a mesma, a semântica é diferente:

## Código concorrente

```
....  
    x <= a OR b;  
    x <= a AND b;  
....
```

Erro por múltipla atribuição

## Código sequencial (dentro de um PROCESS)

```
....  
    x <= a OR b;  
    x <= a AND b;  
....
```

O código é **avaliado** sequencialmente, de cima para baixo. Assim, permanece apenas a última atribuição.

# Construção IF/THEN/ELSE

- Sintaxe:

[label:] IF condition1 THEN  
expressions;  
ELSIF condition2 THEN  
expressions;  
ELSE  
expressions;  
END IF;

verdadeiro  
/ falso

É possível aninhamento  
com outras construções

Pode-se ter inúmeros  
ELSIF, inclusive nenhum

Pode-se ter ou não ter  
ELSE

Obs.: Não existe WHEN/ELSE no código sequencial

# Construção IF/THEN/ELSE

Exemplos:

```
.....  
PROCESS (a, b, c, d, e)  
BEGIN  
    IF a = "00" THEN  
        x <= c AND d;  
        y <= 9;  
    ELSIF b = "11" THEN  
        x <= c OR d;  
        y <= e;  
    ELSE  
        x <= '0';  
        y <= 1;  
    END IF;  
END PROCESS;  
.....
```

```
.....  
PROCESS (a, b, c, d, e)  
BEGIN  
    IF a = "00" THEN  
        x <= c AND d;  
        y <= 9;  
    ELSE  
        IF b = "11" THEN  
            x <= c OR d;  
            y <= e;  
        ELSE  
            x <= '0';  
            y <= 1;  
        END IF;  
    END IF;  
END PROCESS;  
.....
```

Os códigos são equivalentes



# Construção IF/THEN/ELSE

## Exemplos:

```
.....  
PROCESS (a, b, c, d, e)  
BEGIN  
    IF a = "00" THEN  
        x <= c AND d;  
        y <= 9;  
    ELSIF b = "11" THEN  
        x <= c OR d;  
        y <= e;  
    ELSE  
        x <= '0';  
        y <= 1;  
    END IF;  
END PROCESS;  
.....
```

```
.....  
PROCESS (a, b, c, d, e)  
BEGIN  
    x <= '0';  
    y <= 1;  
    IF a = "00" THEN  
        x <= c AND d;  
        y <= 9;  
    ELSIF b = "11" THEN  
        x <= c OR d;  
        y <= e;  
    END IF;  
END PROCESS;  
.....
```

Os códigos são equivalentes. A segunda construção deve ser usada com cuidado

# Construção CASE/WHEN

- Sintaxe:

[label:] CASE identifier IS

WHEN value1 =>  
expressions;

WHEN value2 | value3 =>  
expressions;

WHEN value4 TO value7 =>  
expressions;

WHEN OTHERS =>  
expressions;

END CASE;

A “|”  
significa OR

Faixa de  
valores

Quando usado,  
deve vir por último

Todos os valores possíveis do  
*identifier* devem ser testados

Obs.: Não existe WITH/SELECT/WHEN no código sequencial

# Construção CASE/WHEN

---

Exemplos:

```
.....  
    PROCESS (a, b, c, d)  
    BEGIN  
        CASE a IS  
            WHEN "000" =>  
                x <= b AND c;  
                y <= 9;  
            WHEN "001" TO "101" =>  
                x <= b OR c;  
                y <= d;  
            WHEN OTHERS =>  
                x <= '0';  
                y <= 1;  
        END CASE;  
    END PROCESS;  
.....
```

# Construção CASE/WHEN

Exemplos:

```
.....  
PROCESS (a, b, c, d)  
BEGIN  
  CASE a IS  
    WHEN "000" =>  
      IF b = '0' THEN  
        x <= c AND d;  
      ELSE  
        x <= '1';  
      END IF;  
    WHEN "001" TO "101" =>  
      x <= c OR d;  
    WHEN OTHERS =>  
      x <= '0';  
  END CASE;  
END PROCESS;  
.....
```

Exemplo de IF dentro  
de CASE

# Exemplos lógica combinacional e *latch*




A seguir vamos ver alguns exemplos de circuito de lógica combinacional e um *latch* descritos com código sequencial de VHDL:

- Decodificador
- Codificador com prioridade
- Multiplexador
- *Latch*

# Exemplo dec\_2x4

 Exemplo dec\_2x4: decodificador duas entradas de seleção, quatro saídas ativas em nível alto e enable ativo em nível alto




Entradas			Saídas			
E	S1	S0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY dec_2x4 IS
    PORT (
        s: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
        e: IN STD_LOGIC;
        y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;
```

# Exemplo dec\_2x4

 Exemplo dec\_2x4: decodificador duas entradas de seleção, quatro saídas ativas em nível alto e enable ativo em nível alto




Entradas			Saídas			
E	S1	S0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

```
ARCHITECTURE arch1 OF dec_2x4 IS
BEGIN
    PROCESS(e, s)
    BEGIN
        IF e = '0' THEN
            y <= "0000";
        ELSE
            CASE s IS
                WHEN "00" => y <= "0001";
                WHEN "01" => y <= "0010";
                WHEN "10" => y <= "0100";
                WHEN "11" => y <= "1000";
            END CASE;
        END IF;
    END PROCESS;
END arch1;
```

# Exemplo enc\_4x2

 Exemplo enc\_4x2: codificador com quatro entradas ativas em nível alto e duas saídas de código



+ prior. -  
←

Entradas				Saídas		
I3	I2	I1	I0	A1	A0	GS
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY enc_4x2 IS
    PORT (
        i: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        gs: OUT STD_LOGIC;
        a: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;


.....
```

Continua na próxima página



# Exemplo enc\_4x2

 Exemplo enc\_4x2: codificador com quatro entradas ativas em nível alto e duas saídas de código



+ prior. -  
←


Entradas				Saídas		
I3	I2	I1	I0	A1	A0	GS
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

```
ARCHITECTURE arch OF enc_4x2 IS
BEGIN
  PROCESS(i)
  BEGIN
    IF i(3) = '1' THEN      -- i(3) tem mais prior.
      a <= "11";
    ELSIF i(2) = '1' THEN
      a <= "10";
    ELSIF i(1) = '1' THEN
      a <= "01";
    ELSE
      a <= "00";
    END IF;

    IF i = "0000" THEN      -- nenhuma entrada ativada
      gs <= '0';
    ELSE                    -- alguma entrada ativada
      gs <= '1';
    END IF;
  END PROCESS;
END arch;
```

# Exemplo mux\_4x1e

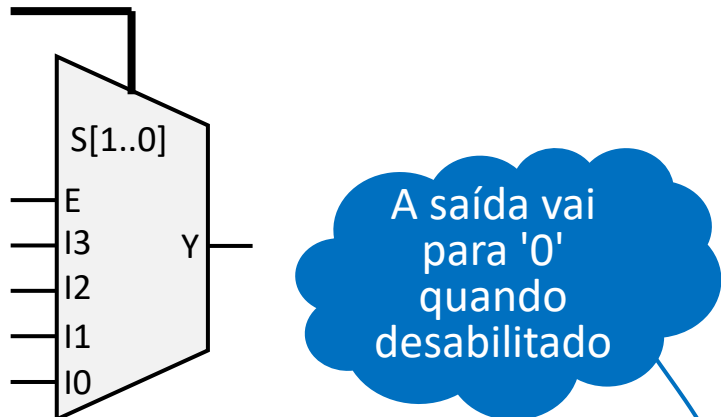Exemplo mux\_4x1e: multiplexador com quatro entradas de dados para uma saída, com *enable* ativo alto



Entradas							Saída
E	S1	S0	I3	I2	I1	I0	Y
0	X	X	X	X	X	X	0
1	0	0	X	X	X	0	0
1	0	0	X	X	X	1	1
1	0	1	X	X	0	X	0
1	0	1	X	X	1	X	1
1	1	0	X	0	X	X	0
1	1	0	X	1	X	X	1
1	1	1	0	X	X	X	0
1	1	1	1	X	X	X	1

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY mux_4x1e IS
    PORT (
        i: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        s: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
        e: IN STD_LOGIC;
        y: OUT STD_LOGIC
    );
END ENTITY;

.....
```

Continua na próxima página

# Exemplo mux\_4x1e

 Exemplo mux\_4x1e: multiplexador com quatro entradas de dados para uma saída, com *enable* ativo alto




A saída vai para '0' quando desabilitado

Entradas							Saída
E	S1	S0	I3	I2	I1	I0	Y
0	X	X	X	X	X	X	0
1	0	0	X	X	X	0	0
1	0	0	X	X	X	1	1
1	0	1	X	X	0	0	0
1	0	1	X	X	1	1	1
1	1	0	X	0	X	0	0
1	1	0	X	1	X	1	1
1	1	1	0	X	X	0	0
1	1	1	1	X	X	1	1

```
ARCHITECTURE arch OF mux_4x1e IS
BEGIN
  PROCESS(i, e, s)
  BEGIN
    IF e = '0' THEN          -- disabled
      y <= '0';
    ELSE                      -- enabled
      CASE s IS
        WHEN "00" => y <= i(0);
        WHEN "01" => y <= i(1);
        WHEN "10" => y <= i(2);
        WHEN "11" => y <= i(3);
      END CASE;
    END IF;
  END PROCESS;
END arch;
```

# Exemplo lat\_d8

 Exemplo lat\_d: *latch* D com 8 bits de dados com entrada de *enable* ativa em nível lógico alto e entrada de *clear* ativa em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem preferência sobre as demais.



Entradas			Saída
CLR	E	Dn	Qn
0	X	X	0
1	0	X	Qa
1	1	0	0
1	1	1	1


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY lat_d8 IS
    PORT (
        d: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
        e, nclr: IN STD_LOGIC;
        q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;

.....
```

# Exemplo lat\_d8

 Exemplo lat\_d: *latch* D com 8 bits de dados com entrada de *enable* ativa em nível lógico alto e entrada de *clear* ativa em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem preferência sobre as demais.



Entradas			Saída
CLR	E	Dn	Qn
0	X	X	0
1	0	X	Qa
1	1	0	0
1	1	1	1

```
ARCHITECTURE arch OF lat_d8 IS
BEGIN
  PROCESS(e, d, nclr)
  BEGIN
    IF nclr = '0' THEN
      q <= (OTHERS => '0');
    ELSIF e = '1' THEN
      q <= d;
    END IF;
  END PROCESS;
END arch;
```

Maior  
prioridade,  
testa  
primeiro

Não tem  
ELSE,  
permanece  
como está

# Lógica sequencial


## Flip-flops

---

- Um **flip-flop** é uma unidade de memória
- A diferença entre um ***latch*** e um **flip-flop** é que, nesse último, o sinal de controle, normalmente chamado de ***clock***, atua apenas quando sofre uma transição de estado.
- Existem flip-flops que são disparados pela transição de '0' para '1' do *clock* (chamada de **borda de subida**) enquanto outros são disparados pela transição de '1' para '0', (chamada **borda de descida**).
- Enquanto a entrada *clock* permanece em '0' ou em '1', ou nas transições ao contrário daquela ao qual o flip-flop é sensível, não há mudança na saída do flip-flop.
- Um flip-flop pode ter entradas que mudam o estado da saída independentemente da entrada *clock*. São chamadas **entradas assíncronas**:
  - *Clear*: leva a saída para '0'
  - *Preset*: leva a saída para '1'

# Exemplo d\_ff

 Exemplo d\_ff: flip-flop tipo D disparado pela borda de **subida** de *clock*



Entradas		Saída
D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1
X	0	Qa
X	1	Qa
X	↓	Qa


Após a transição de subida de **CLK**, a saída passa a ser o valor da entrada **D** no instante da transição de **CLK**

Enquanto **CLK** permanece em '0', em '1' ou na transição de descida, a saída permanece como está.

Muitas vezes essas três linhas não são mostradas na tabela

# Exemplo d\_ff

 Exemplo d\_ff: flip-flop tipo D disparado pela borda de subida de *clock*



Entradas		Saída
D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1
X	0	Qa
X	1	Qa
X	↓	Qa

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY d_ff IS
    PORT (
        clk, d : IN STD_LOGIC;
        q : OUT STD_LOGIC
    );
END ENTITY;


.....
```

Continua na próxima página



# Exemplo d\_ff

 Exemplo d\_ff: flip-flop tipo D disparado pela borda de subida de *clock*



Entradas		Saída
D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1
X	0	Qa
X	1	Qa
X	↓	Qa

```
ARCHITECTURE arch1 OF d_ff IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS(clk)  
    BEGIN
```

```
        IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
```

```
            q <= d;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```


```
END arch1;
```

Não é necessário  
incluir a entrada **d** na  
lista de sensibilidade

O apóstrofo indica um **atributo**. O atributo **EVENT** torna-se TRUE quando há uma variação ('0' → '1' ou '1' → '0') no sinal associado. Pode ser usado com **BIT** ou **STD\_LOGIC**

# Exemplo d\_ff

 Exemplo d\_ff: flip-flop tipo D disparado pela borda de subida de *clock*



Entradas		Saída
D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1
X	0	Qa
X	1	Qa
X	↓	Qa

```
ARCHITECTURE arch2 OF d_ff IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS(c1k)  
    BEGIN
```

```
        IF RISING_EDGE(c1k) THEN
```

```
            q <= d;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END arch1;
```


Não é necessário  
incluir a entrada **d** na  
lista de sensibilidade

Essa função necessita da biblioteca `std_logic_1164`  
Não funciona com o tipo `BIT`

# Exemplo d\_ff

## Borda de descida

 Exemplo d\_ff: flip-flop tipo D disparado pela borda de **descida** de *clock*



Entradas		Saída
D	CLK	Q
0	↓	0
1	↓	1
X	0	Qa
X	1	Qa
X	↑	Qa

Após a transição de descida de **CLK**, a saída passa a ser o valor da entrada **D** no instante da transição de **CLK**


Enquanto **CLK** permanece em '0', em '1' ou nas transições de subida, a saída permanece como está.

Muitas vezes essas três linhas não são mostradas na tabela

# Exemplo d\_ff

## Borda de descida

 Exemplo d\_ff: flip-flop tipo D disparado pela borda de descida de *clock*



Entradas		Saída
D	CLK	Q
0	↓	0
1	↓	1
X	0	Qa
X	1	Qa
X	↑	Qa

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY d_ff IS
    PORT (
        clk, d : IN STD_LOGIC;
        q : OUT STD_LOGIC
    );
END ENTITY;


.....
```

Continua na próxima página

# Exemplo d\_ff

## Borda de descida

 Exemplo d\_ff: flip-flop tipo D disparado pela borda de descida de *clock*



Entradas		Saída
D	CLK	Q
0	↓	0
1	↓	1
X	0	Qa
X	1	Qa
X	↑	Qa

```
ARCHITECTURE arch1 OF d_ff IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS(clk)  
    BEGIN
```

```
        IF clk'EVENT AND clk = '0' THEN
```

```
            q <= d;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```


```
END arch1;
```

Não é necessário  
incluir a entrada **d** na  
lista de sensibilidade

# Exemplo d\_ff

## Borda de descida

 Exemplo d\_ff: flip-flop tipo D disparado pela borda de descida de *clock*



Entradas		Saída
D	CLK	Q
0	↓	0
1	↓	1
X	0	Qa
X	1	Qa
X	↑	Qa

```
ARCHITECTURE arch2 OF d_ff IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS(c1k)  
    BEGIN
```

```
        IF FALLING_EDGE(c1k) THEN
```

```
            q <= d;
```

```
        END IF;
```


```
    END PROCESS;
```

```
END arch1;
```

Não é necessário  
incluir a entrada **d** na  
lista de sensibilidade

# Exemplo d\_ffe

 Exemplo d\_ffe: flip-flop tipo D disparado pela borda de subida de *clock*, com *enable* ativo em nível lógico alto e *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.



Entradas				Saída
$\overline{\text{CLR}}$	E	D	CLK	Q
0	X	X	X	0
1	0	X	↑	Qa
1	1	0	↑	0
1	1	1	↑	1


Clear assíncrono. Não depende do *clock*

E = '0' → desabilitado. A saída não muda, mesmo que haja transição de *clock*

Habilitado.

# Exemplo d\_ffe

 Exemplo d\_ffe: flip-flop tipo D disparado pela borda de subida de *clock*, com *enable* ativo em nível lógico alto e *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.



Entradas				Saída
$\overline{\text{CLR}}$	E	D	CLK	Q
0	X	X	X	0
1	0	X	↑	Qa
1	1	0	↑	0
1	1	1	↑	1

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY d_ffe IS
    PORT (
        nclr, clk, d, e : IN STD_LOGIC;
        q : OUT STD_LOGIC
    );
END ENTITY;


.....
```

Continua na próxima página



# Exemplo d\_ffe

 Exemplo d\_ffe: flip-flop tipo D disparado pela borda de subida de *clock*, com *enable* ativo em nível lógico alto e *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.




Entradas				Saída
$\overline{\text{CLR}}$	E	D	CLK	Q
0	X	X	X	0
1	0	X	↑	Qa
1	1	0	↑	0
1	1	1	↑	1

```
ARCHITECTURE arch1 OF d_ffe IS
BEGIN
    PROCESS(nclr, clk)
    BEGIN
        IF nclr = '0' THEN
            q <= '0';
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            IF e = '1' THEN
                q <= d;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END arch1;
```

É necessário incluir a entrada nclr

# Exemplo d\_ffe

 Exemplo d\_ffe: flip-flop tipo D disparado pela borda de subida de *clock*, com *enable* ativo em nível lógico alto e *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.




Entradas				Saída
$\overline{\text{CLR}}$	E	D	CLK	Q
0	X	X	X	0
1	0	X	↑	Qa
1	1	0	↑	0
1	1	1	↑	1

```
ARCHITECTURE arch2 OF d_ffe IS
BEGIN
    PROCESS(nclr, clk, e)
    BEGIN
        IF nclr = '0' THEN
            q <= '0';
        ELSIF RISING_EDGE(clk) AND e = '1' THEN
            q <= d;
        END IF;
    END PROCESS;
END arch2;
```

Nesse caso, a entrada e tem de estar na lista de sensibilidade

# Exemplo reg8

 Exemplo reg8: 8 flip-flops tipo D disparados pela borda de subida de *clock*, formando um **registrador de 8 bits**, com *enable* ativo em nível lógico alto e *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.



Entradas				Saída
$\overline{\text{CLR}}$	E	Dn	CLK	Qn
0	X	X	X	0
1	0	X	$\uparrow$	Qna
1	1	0	$\uparrow$	0
1	1	1	$\uparrow$	1


Clear assíncrono. Não depende do *clock*

E = '0' → desabilitado. A saída não muda

Habilitado.

# Exemplo reg8

 Exemplo reg8: 8 flip-flop tipo D bits disparados pela borda de subida de *clock*, formando um **registrador de 8 bits**, com *enable* ativo em nível lógico alto e *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.



Entradas				Saída
$\overline{\text{CLR}}$	E	Dn	CLK	Qn
0	X	X	X	0
1	0	X	↑	Qna
1	1	0	↑	0
1	1	1	↑	1

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY reg8 IS
    PORT (
        nclr, clk, e : IN STD_LOGIC;
        d: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
        q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;

.....
```

Continua na próxima página

# Exemplo reg8

 Exemplo reg8: 8 flip-flop tipo D bits disparados pela borda de subida de *clock*, formando um **registrador de 8 bits**, com *enable* ativo em nível lógico alto e *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.




Entradas				Saída
$\overline{\text{CLR}}$	E	Dn	CLK	Qn
0	X	X	X	0
1	0	X	↑	Qna
1	1	0	↑	0
1	1	1	↑	1

```
ARCHITECTURE arch1 OF reg8 IS
BEGIN
  PROCESS(nclr, clk)
  BEGIN
    IF nclr = '0' THEN
      q <= (OTHERS => '0');
    ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
      IF e = '1' THEN
        q <= d;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END arch1;
```

Todos os bits do registrador são zerados

# Exemplo reg8

 Exemplo reg8: 8 flip-flop tipo D bits disparados pela borda de subida de *clock*, formando um **registrador de 8 bits**, com *enable* ativo em nível lógico alto e *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.



Entradas				Saída
$\overline{\text{CLR}}$	E	Dn	CLK	Qn
0	X	X	X	0
1	0	X	↑	Qna
1	1	0	↑	0
1	1	1	↑	1

```
ARCHITECTURE arch2 OF reg8 IS
BEGIN
```

```
    PROCESS(nclr, clk, e)
    BEGIN
```

```
        IF nclr = '0' THEN
```

```
            q <= (OTHERS => '0');
```

```
        ELSIF RISING_EDGE(clk) AND e = '1' THEN
```

```
            q <= d;
```

```
        END IF;
```


```
    END PROCESS;
```

```
END arch2;
```

É necessário acrescentar a entrada e

# Exemplo t\_ff

 Exemplo t\_ff: flip-flop tipo T (*toggle*) disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.



Entradas			Saída
$\overline{\text{CLR}}$	T	CLK	Q
0	X	X	0
1	0	$\uparrow$	Qa
1	1	$\uparrow$	$\overline{\text{Qa}}$


Clear assíncrono.  
Não depende do *clock*

T = '0'.  
A saída não muda

T = '1'.  
A saída inverte (*toggle*)

# Exemplo t\_ff

 Exemplo t\_ff: flip-flop tipo T (*toggle*) disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.



Entradas			Saída
$\overline{\text{CLR}}$	T	CLK	Q
0	X	X	0
1	0	$\uparrow$	Qa
1	1	$\uparrow$	$\overline{\text{Qa}}$

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY t_ff IS
    PORT (
        nclr, clk, t : IN STD_LOGIC;
        q : OUT STD_LOGIC
    );
END ENTITY;


.....
```

Continua na próxima página



# Exemplo t\_ff

 Exemplo t\_ff: flip-flop tipo T (*toggle*) disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.




Entradas			Saída
$\overline{\text{CLR}}$	T	CLK	Q
0	X	X	0
1	0	↑	Qa
1	1	↑	$\overline{\text{Qa}}$

```
ARCHITECTURE arch1 OF t_ff IS
BEGIN
    PROCESS(nclr, clk)
        VARIABLE ff : STD_LOGIC;
    BEGIN
        IF nclr = '0' THEN
            ff := '0';
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            IF t = '1' THEN
                ff := NOT ff;
            END IF;
        END IF;
        q <= ff;
    END PROCESS;
END arch1;
```

Como o flip-flop precisa ser lido, não pode ser do modo OUT

# Exemplo t\_ff

 Exemplo t\_ff: flip-flop tipo T (*toggle*) disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.



Entradas			Saída
$\overline{\text{CLR}}$	T	CLK	Q
0	X	X	0
1	0	↑	Qa
1	1	↑	$\overline{\text{Qa}}$


```
ARCHITECTURE arch1 OF t_ff IS
BEGIN
    PROCESS(nclr, clk)
        VARIABLE ff : STD_LOGIC;
    BEGIN
        IF nclr = '0' THEN
            ff := '0';
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            IF t = '1' THEN
                ff := NOT ff;
            END IF;
        END IF;
        q <= ff;
    END PROCESS;
END arch1;
```

Então precisa ser declarado como **VARIABLE** ou **SIGNAL**

**VARIABLE** recebe valor com **:=**

# Exemplo t\_ff

 Exemplo t\_ff: flip-flop tipo T (*toggle*) disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.




Entradas			Saída
$\overline{\text{CLR}}$	T	CLK	Q
0	X	X	0
1	0	↑	Qa
1	1	↑	$\overline{\text{Qa}}$

```
ARCHITECTURE arch2 OF t_ff IS
BEGIN
    PROCESS(nclr, clk, t)
        VARIABLE ff : STD_LOGIC;
    BEGIN
        IF nclr = '0' THEN
            ff := '0';
        ELSIF RISING_EDGE(clk) AND t = '1' THEN
            ff := NOT ff;
        END IF;
        q <= ff;
    END PROCESS;
END arch2;
```


É necessário acrescentar a entrada t

# Exemplo t\_ff

 Exemplo t\_ff: flip-flop tipo T (*toggle*) disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* assíncrono ativo em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre todas as outras.




Entradas			Saída
$\overline{\text{CLR}}$	T	CLK	Q
0	X	X	0
1	0	$\uparrow$	Qa
1	1	$\uparrow$	$\overline{\text{Qa}}$

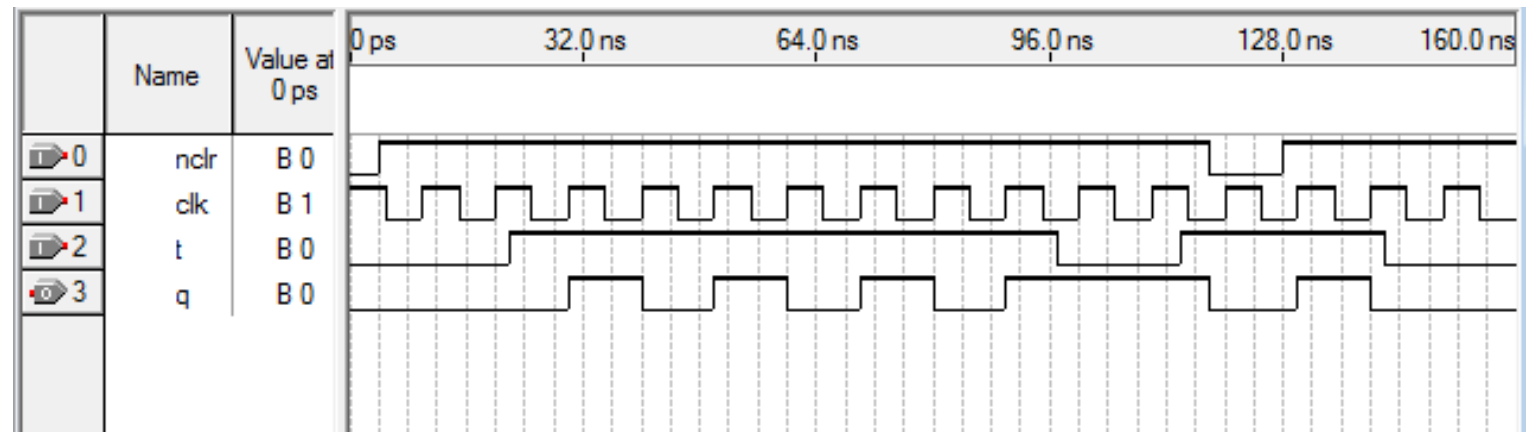

# Exemplo jk\_ff

 Exemplo jk\_ff: flip-flop tipo JK disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* e *preset* assíncronos ativos em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre *preset*, que, por sua vez, tem prioridade sobre as demais.



Entradas					Saída
$\overline{\text{CLR}}$	$\overline{\text{PR}}$	J	K	CLK	Q
0	X	X	X	X	0
1	0	X	X	X	1
1	1	0	0	↑	Qa
1	1	0	1	↑	0
1	1	1	0	↑	1
1	1	1	1	↑	$\overline{\text{Qa}}$

*Clear* assíncrono.

*Preset* assíncrono.

J = K = '0'.

A saída não muda (memória)

J = '0' e K = '1'.

*Reset* síncrono

J = '1' e K = '0'.


*Set* síncrono

J = K = '1'.

A saída inverte (*toggle*)

# Exemplo jk\_ff

 Exemplo jk\_ff: flip-flop tipo JK disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* e *preset* assíncronos ativos em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre *preset*, que, por sua vez, tem prioridade sobre as demais.



Entradas					Saída
$\overline{\text{CLR}}$	$\overline{\text{PR}}$	J	K	CLK	Q
0	X	X	X	X	0
1	0	X	X	X	1
1	1	0	0	↑	Qa
1	1	0	1	↑	0
1	1	1	0	↑	1
1	1	1	1	↑	$\overline{\text{Qa}}$

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY jk_ff IS
    PORT (
        nclr, npr, clk, j, k : IN STD_LOGIC;
        q : OUT STD_LOGIC
    );
END ENTITY;

.....
```

Continua na próxima página

# Exemplo jk\_ff

Exemplo jk\_ff: flip-flop tipo JK

 


Entradas					Saída
$\overline{\text{CLR}}$	$\overline{\text{PR}}$	J	K	CLK	Q
0	X	X	X	X	0
1	0	X	X	X	1
1	1	0	0	↑	Qa
1	1	0	1	↑	0
1	1	1	0	↑	1
1	1	1	1	↑	$\overline{\text{Qa}}$

```
ARCHITECTURE arch1 OF jk_ff IS
BEGIN
    PROCESS(nclr, npr, clk, j, k)
        VARIABLE ff : STD_LOGIC;
        VARIABLE jk : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    BEGIN
        jk := j & k;
        IF nclr = '0' THEN
            ff := '0';
        ELSIF npr = '0' THEN
            ff := '1';
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            CASE jk IS
                WHEN "00" => ff := ff;
                WHEN "01" => ff := '0';
                WHEN "10" => ff := '1';
                WHEN "11" => ff := NOT ff;
            END CASE;
        END IF;
        q <= ff;
    END PROCESS;
END arch1;
```

Todos os valores de jk têm de ser testados

# Exemplo jk\_ff

Exemplo jk\_ff: flip-flop tipo JK

 

Entradas					Saída
$\overline{\text{CLR}}$	$\overline{\text{PR}}$	J	K	CLK	Q
0	X	X	X	X	0
1	0	X	X	X	1
1	1	0	0	↑	Qa
1	1	0	1	↑	0
1	1	1	0	↑	1
1	1	1	1	↑	$\overline{\text{Qa}}$


```
ARCHITECTURE arch2 OF jk_ff IS
BEGIN
    PROCESS(nclr, npr, clk, j, k)
        VARIABLE ff : STD_LOGIC;
    BEGIN
        IF nclr = '0' THEN
            ff := '0';
        ELSIF npr = '0' THEN
            ff := '1';
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            IF j = '0' AND k = '1' THEN ff := '0';
            ELSIF j = '1' AND k = '0' THEN ff := '1';
            ELSIF j = '1' AND k = '1' THEN ff := NOT ff;
            END IF;
        END IF;
        q <= ff;
    END PROCESS;
END arch2;
```

Quando  $j = k = '0'$   
(não testado), ff  
permanece como está




# Exemplo jk\_ff

 Exemplo jk\_ff: flip-flop tipo JK disparado pela borda de subida de *clock* com *clear* e *preset* assíncronos ativos em nível lógico baixo. A entrada de *clear* tem prioridade sobre *preset*, que, por sua vez, tem prioridade sobre as demais.



Entradas					Saída
$\overline{\text{CLR}}$	$\overline{\text{PR}}$	J	K	CLK	Q
0	X	X	X	X	0
1	0	X	X	X	1
1	1	0	0	↑	Qa
1	1	0	1	↑	0
1	1	1	0	↑	1
1	1	1	1	↑	$\overline{\text{Qa}}$

← C  
← P  
← M  
← R  
← S  
← T

 



*Fim*