

# Sistemas Reconfiguráveis

## Eng. de Computação

Profs. Francisco Garcia e Antônio Hamilton Magalhães

Aula 9 – Código sequencial em VHDL

Exemplos: Registradores de deslocamento e contadores

# Código sequencial de VHDL



Na aula passada começamos a estudar o **código sequencial** de VHDL, e vimos duas de suas principais construções:

- Construção **IF/THEN/ELSE**:






```
[label:] IF condition1 THEN
    expressions;
ELSIF condition2 THEN
    expressions;
ELSE
    expressions;
END IF;
```

- Construção **CASE/WHEN**:

```
[label:] CASE identifier IS
    WHEN value1 =>
        expressions;
    WHEN value2 | value3 =>
        expressions;
    WHEN value4 TO value7 =>
        expressions;
    WHEN OTHERS =>
        expressions;
END CASE;
```

     
# Flip-flops

Com o uso direto dos operadores, além das construções IF/THEN/ELSE e CASE/WHEN do **código sequencial** de VHDL, foram descritos alguns tipos de flip-flops:



 
# Flip-flops

Vimos também como descrever um registrador de vários bits:




 Na aula de hoje vamos estudar mais circuitos usando flip-flops.



# Exemplo shf\_reg4

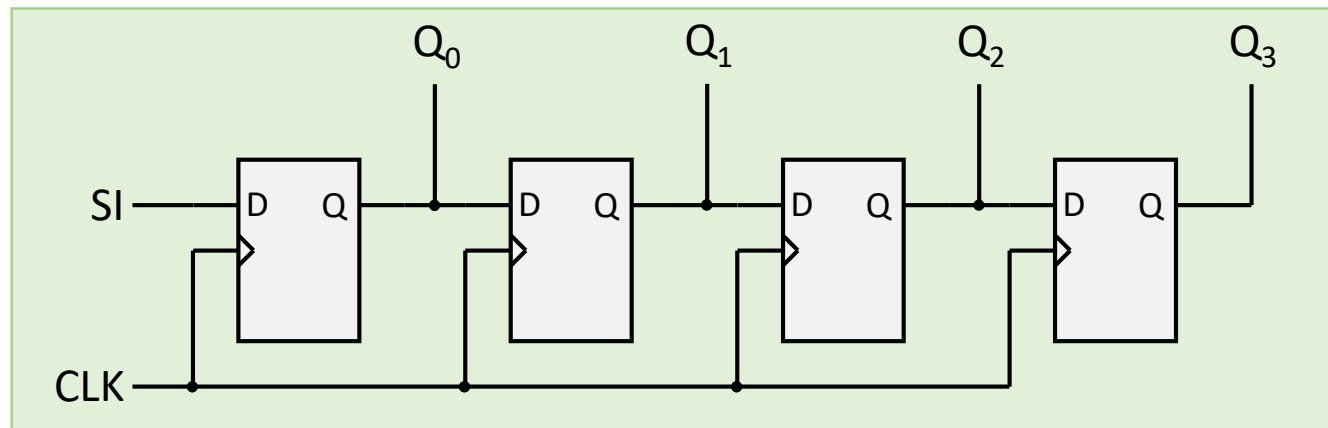Exemplo shf\_reg4: **registrador de deslocamento** (*shift register*) de 4 bits, com uma entrada serial e saída paralela. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




O dado que entra por **SI** é armazenado inicialmente no flip-flop da esquerda.  
A cada pulso de **CLK**, o dado se desloca um FF para a direita.

Esse circuito é chamado de **síncrono**, pois todos os flip-flops trabalham com o mesmo *clock*

Esse registrador de deslocamento é chamado de **SIPO** (serial in / parallel out)

# Exemplo shf\_reg4

 Exemplo shf\_reg4: **registrador de deslocamento** (*shift register*) de 4 bits, com uma entrada serial e saída paralela. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY shf_reg4 IS
    PORT (
        clk, si : IN STD_LOGIC;
        q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;

.....
```

# Exemplo shf\_reg4

 Exemplo shf\_reg4: **registrador de deslocamento** (*shift register*) de 4 bits, com uma entrada serial e saída paralela. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



A ordem entre essas expressões é importante!

Outra opção:



```
reg := reg(2 DOWNT0 0) & si
```

```
ARCHITECTURE arch1 OF shf_reg4 IS
BEGIN
    PROCESS(clk)
        VARIABLE reg : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
    BEGIN
        IF RISING_EDGE(clk) THEN
            { reg(3 DOWNT0 1) := reg(2 DOWNT0 0);
              reg(0) := si;
            }
        END IF;
        q <= reg;
    END PROCESS;
END arch1;
```

**VARIABLEs** são atualizadas imediatamente dentro de um **PROCESS**

# Exemplo shf\_reg4

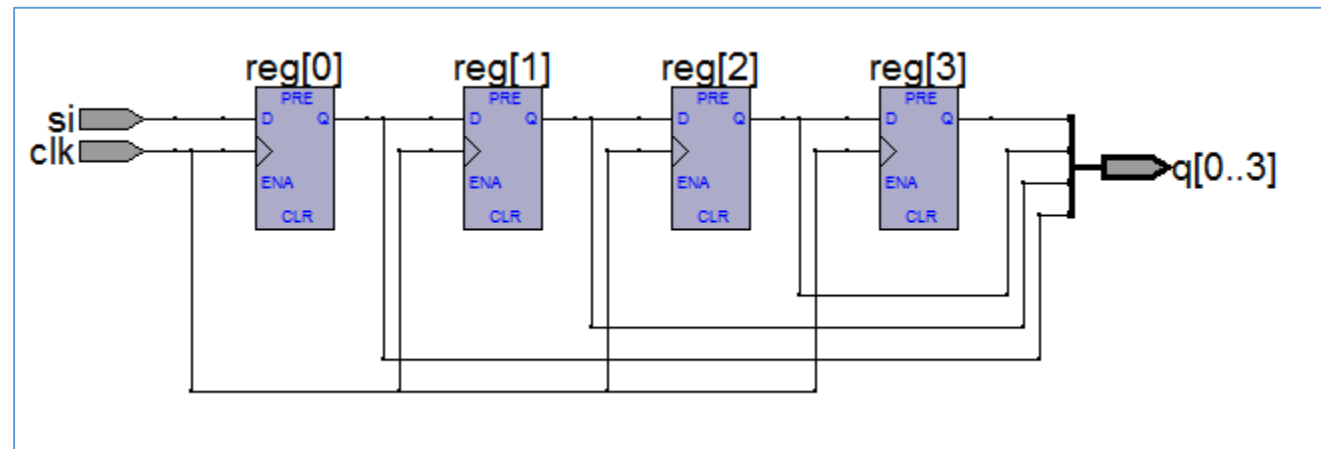
 
Exemplo shf\_reg4: **registrador de deslocamento** (*shift register*) de 4 bits, com uma entrada serial e saída paralela. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.






# Exemplo shf\_reg4

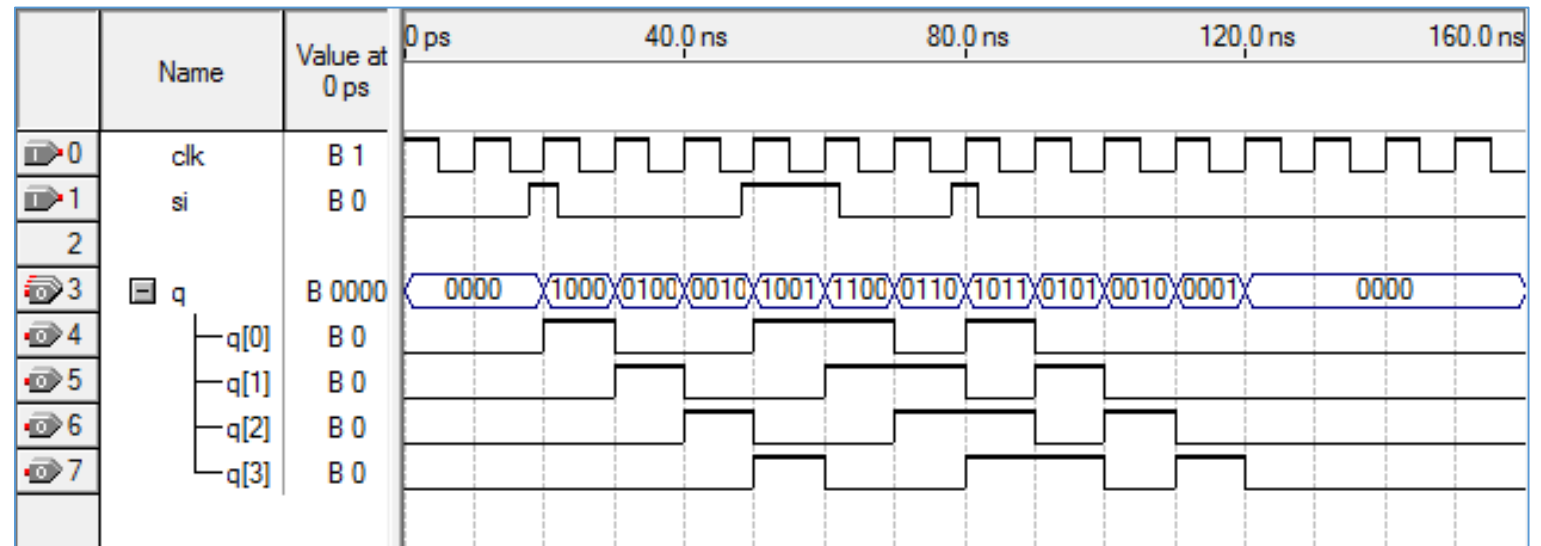 Exemplo shf\_reg4: **registrador de deslocamento** (*shift register*) de 4 bits, com uma entrada serial e saída paralela. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



# Exemplo rng\_cnt4

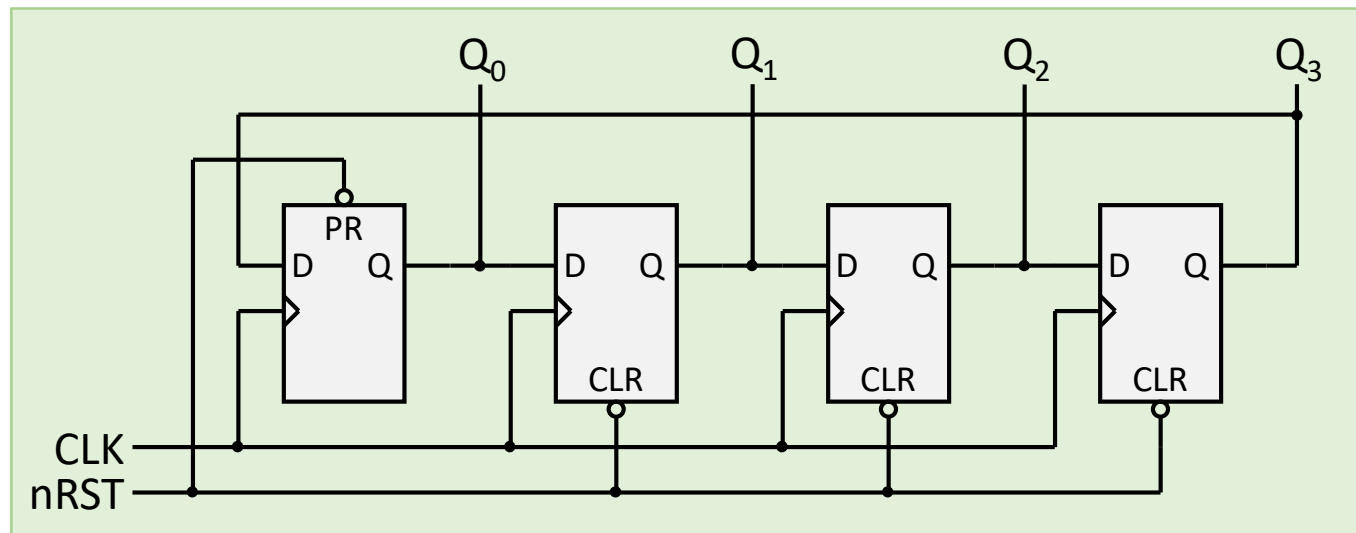
Exemplo rng\_cnt4: **contador em anel** (*ring counter*) de 4 bits. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



Após um pulso de nível baixo na entrada assíncrona **nRST**, o FF da esquerda vai para '1', e os demais para '0'. A cada pulso de **CLK**, o dado se desloca um FF para a direita. Quando o '1' chega no último FF da direita, volta para o primeiro da esquerda, em um funcionamento circular.

# Exemplo rng\_cnt4

 Exemplo rng\_cnt4: **contador em anel** (*ring counter*) de 4 bits. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY rng_cnt4 IS
    PORT (
        clk, nrst : IN STD_LOGIC;
        q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;

.....
```

# Exemplo rng\_cnt4

 Exemplo rng\_cnt4: **contador em anel** (*ring counter*) de 4 bits. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.





Embora no desenho o FF 0 tenha sido representado à esquerda, no vetor **reg** ele está à direita

```
ARCHITECTURE arch1 OF rng_cnt4 IS
BEGIN
    PROCESS(clk, nrst)
        VARIABLE reg : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
    BEGIN
        IF nrst = '0' THEN
            reg := "0001";
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            reg := reg(2 DOWNT0 0) & reg(3);
        END IF;
        q <= reg;
    END PROCESS;
END arch1;
```



# Exemplo rng\_cnt4

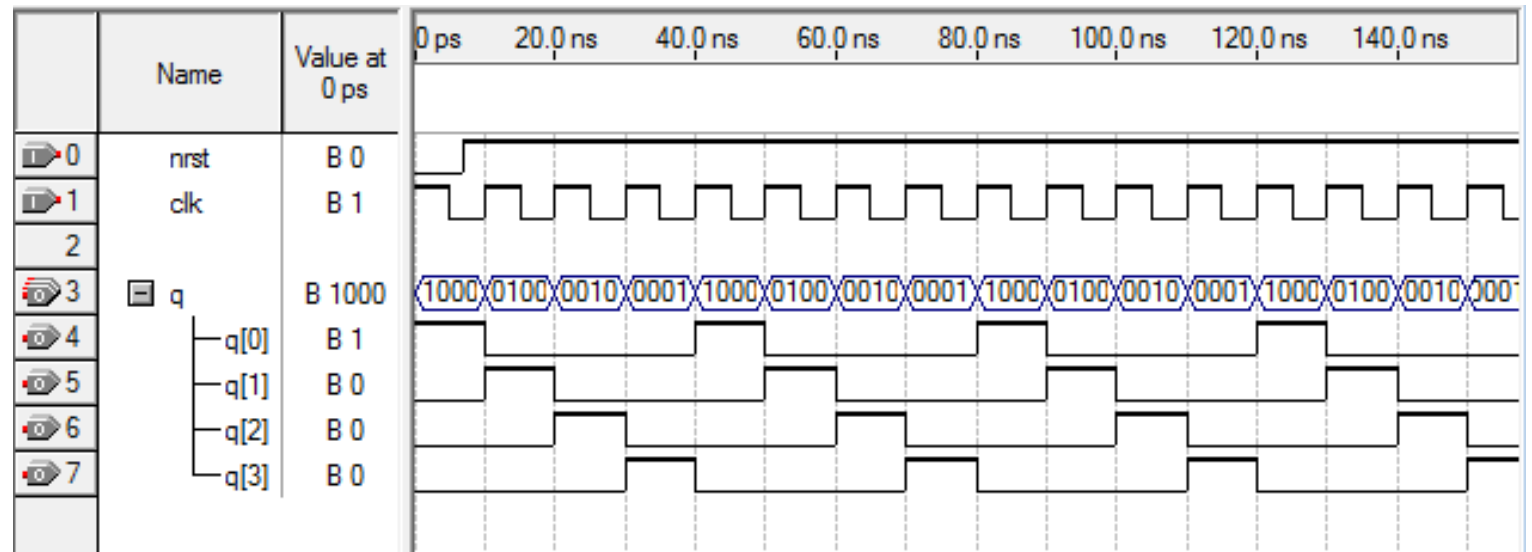 Exemplo rng\_cnt4: **contador em anel** (*ring counter*) de 4 bits. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




# Exemplo cnt\_mod16

 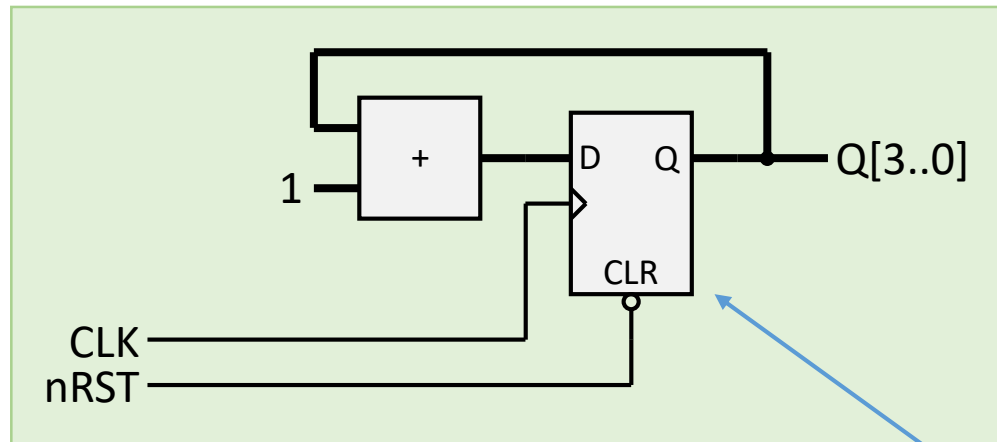Exemplo cnt\_mod16: **contador módulo 16** com reset assíncrono ativo em nível baixo. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



# Exemplo cnt\_mod16

 Exemplo cnt\_mod16: **contador módulo 16** com reset assíncrono ativo em nível baixo. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
USE ieee.numeric_std.all;  
  
ENTITY cnt_mod16 IS  
    PORT (  
        clk, nrst : IN STD_LOGIC;  
        q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0)  
    );  
END ENTITY;  
.....
```

Pacote necessário  
para conversão de tipo.

Continua na próxima página

# Exemplo cnt\_mod16

 Exemplo cnt\_mod16: **contador módulo 16** com reset assíncrono ativo em nível baixo. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.





```
ARCHITECTURE arch1 OF cnt_mod16 IS
BEGIN
    PROCESS(clk, nrst)
        VARIABLE cnt : INTEGER RANGE 0 TO 15;
    BEGIN
        IF nrst = '0' THEN
            cnt := 0;
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            cnt := cnt + 1;
        END IF;
        q <= STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(cnt,4));
    END PROCESS;
END arch1;
```

Operação de adição  
é válida para o tipo  
INTEGER.




# Exemplo cnt\_mod16

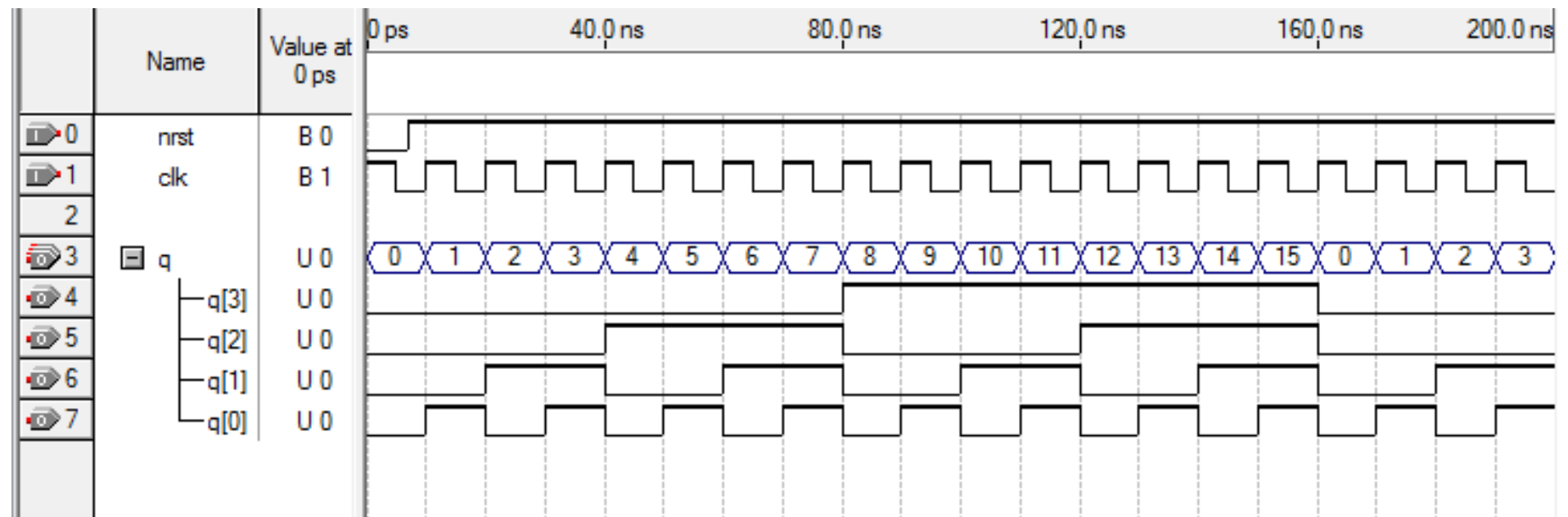 Exemplo cnt\_mod16: **contador módulo 16** com reset assíncrono ativo em nível baixo. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




# Exemplo cnt\_mod10

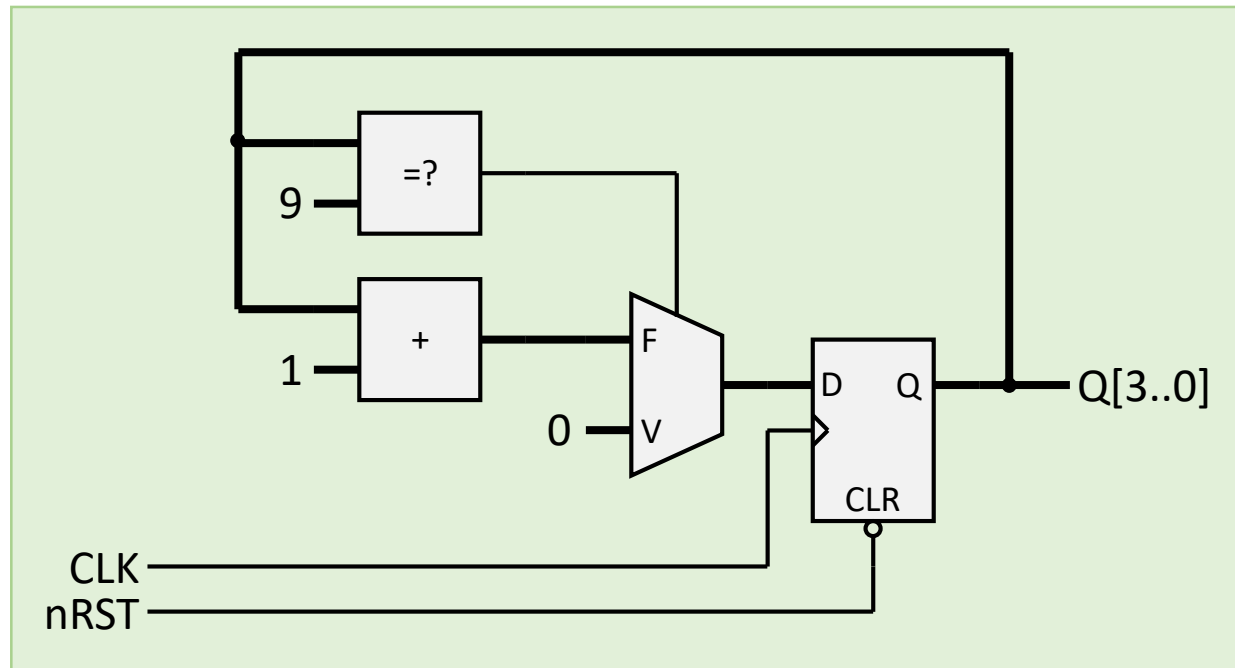Exemplo cnt\_mod10: **contador módulo 10** com reset assíncrono ativo em nível baixo. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



# Exemplo cnt\_mod10

 Exemplo cnt\_mod10: **contador módulo 10** com reset assíncrono ativo em nível baixo. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.




```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY cnt_mod10 IS
    PORT (
        clk, nrst : IN STD_LOGIC;
        q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
    );
END ENTITY;

.....
```

# Exemplo cnt\_mod10


 
Exemplo cnt\_mod10: **contador módulo 10** com reset assíncrono ativo em nível baixo. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



```
ARCHITECTURE arch1 OF cnt_mod10 IS
BEGIN
    PROCESS(clk, nrst)
        VARIABLE cnt : INTEGER RANGE 0 TO 9;
    BEGIN
        IF nrst = '0' THEN
            cnt := 0;
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            IF cnt = 9 THEN
                cnt := 0;
            ELSE
                cnt := cnt + 1;
            END IF;
        END IF;
        q <= STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(cnt,4));
    END PROCESS;
END arch1;
```

# Exemplo cnt\_mod10

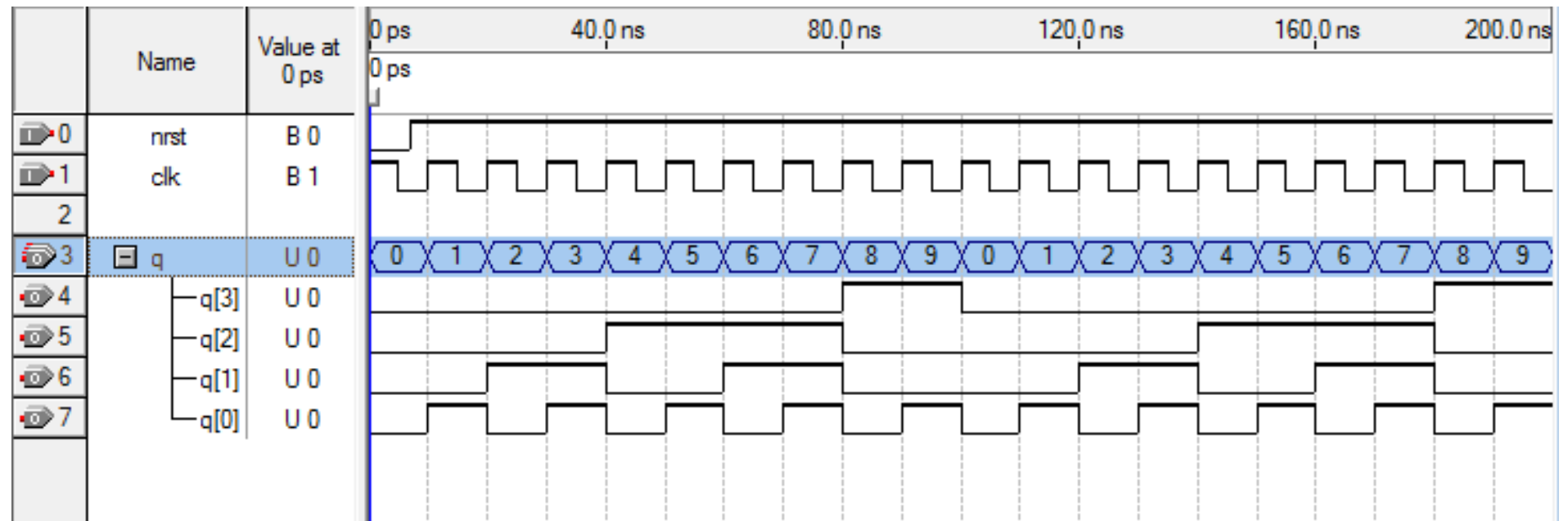 Exemplo cnt\_mod10: **contador módulo 10** com reset assíncrono ativo em nível baixo. Flip-flops disparados pela borda de subida de *clock*.



# Exercício 1



Tendo como base o exemplo anterior, implementar um contador síncrono bidirecional módulo 10 com as seguintes entradas e saídas:

## Entradas

- **nrst** (*reset*): *Reset* assíncrono ativo em nível lógico baixo. Leva a saída **q** para 0. Tem preferência sobre todas as outras entradas.
- **clk** (*clock*): as operações de contagem ocorrem na borda de subida desse sinal.
- **cnt\_en** (*count enable*): quando ativado (nível alto), permite a contagem. A contagem é síncrona, ou seja, ocorre na transição de subida de **clk**.
- **dir** (*direction*): quando em nível alto o contador conta para cima (crescente) e em nível baixo conta para baixo (decrescente)


## Saídas

- **q**: Saída da contagem com 4 bits
- **tc** (*terminal count*): É ativado (nível lógico alto) quando **cnt\_en** estiver ativo e a contagem chegar ao fim, ou seja, quando estiver no valor 9 para **dir** = '1' ou 0 para **dir** = '0'. Essa saída é puramente combinacional, ou seja, não depende de *clock*.

Quando **dir** = '1' e a contagem estiver em nove, o próximo valor é 0. Se **dir** = '0' e a contagem estiver em 0, o próximo valor é 9.
 
# Exercício 1

Implementar um contador síncrono bidirecional módulo 10




```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY cnt_mod10 IS
    PORT (
        nrst      : IN STD_LOGIC;           -- reset assinc. ativo baixo
        clk       : IN STD_LOGIC;           -- clock borda de subida
        cnt_en    : IN STD_LOGIC;           -- habilita contagem
        dir       : IN STD_LOGIC;           -- direção: 1 => crescente
        q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0); -- saída
        tc : OUT STD_LOGIC                  -- contagem terminal
    );
END ENTITY;

.....
```
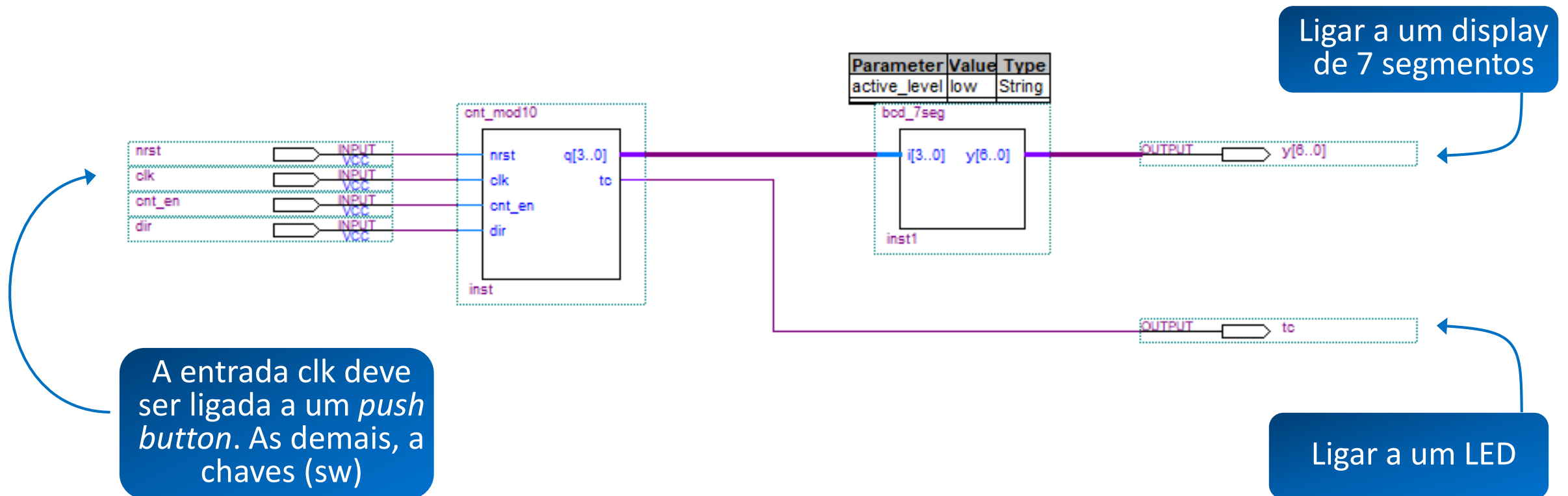
# Exercício 1


Para testar esse exercício, interligar ao conversor de BCD para 7 segmentos desenvolvido na aula 8:




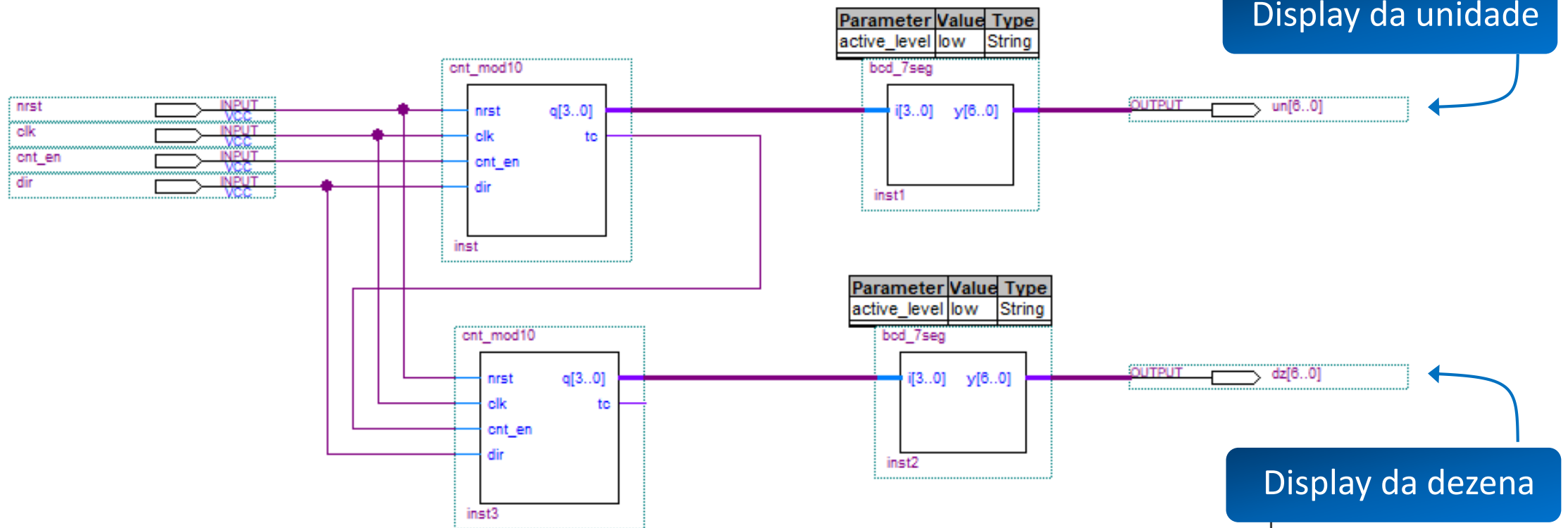
# Exercício 2

Interligar dois contadores módulo 10 para fazer um contador decimal de dois dígitos (conta de 0 a 99 ou de 99 a 00, dependendo da direção)





*Fim*